

摘 要

MIPS 的 CPU 流水线实验的实验目的是实现一个能流水线进行 MIPS 汇编指令的 CPU 原理工程，并支持常见的 26 条指令。

实验设计主要遵循从设计图到代码、验证几个步骤。

实验内容主要包括：首先进行单周期 CPU 代码的编写；然后通过 Modelsim 验证代码是否正确；接着将单周期 CPU 的代码进行 IP 包装，生成替代 IM，上工程板查看运行情况；最后修改单周期 CPU 的代码和程序结构，同样使用 Modelsim 进行检验流水线 CPU 代码是否正确。

实验结论为本实验中的流水线 CPU 代码能正常运行所有指令。

关键词：MIPS；流水线；CPU

目录

1. 实验目的和意义	5
1.1. 实验目的	5
1.2. 实验意义	5
2. 实验设计	6
2.1. 概述	6
2.2. 实验环境	6
2.2.1. Verilog HDL 简介	7
2.2.2. ModelSim 简介	7
2.2.3. MARS 简介	7
2.2.4. Vivado 简介	8
2.3. 硬件设计	8
2.3.1. CPU 总体结构	8
2.3.2. 程序计数器 (Next_PC)	10
2.3.3. 指令存储器 (Inetr_Mem)	11
2.3.4. IF/ID 流水线寄存器 (IF_ID)	11
2.3.5. 寄存器组 (RegFile)	12
2.3.6. 冒险判断单元 (Hazard)	12
2.3.7. 控制单元 (Ctrl)	13
2.3.8. 转发单元 C/D (ForwardC, ForwardD)	13
2.3.9. 判断相等单元 (Equal)	14
2.3.10. 扩展单元 (Ext)	14
2.3.11. ID/EX 流水线寄存器 (ID_EX)	15
2.3.12. RegDst 选择器 (U_RegDst)	16
2.3.13. 转发单元 A/B (ForwardA, ForwardB)	17
2.3.14. ALU 输入选择器 1 (ALUSrcA)	17
2.3.15. ALU 输入选择器 2 (ALUSrcB)	18
2.3.16. 算术逻辑运算单元 (ALU)	18
2.3.17. EX/ME 流水线寄存器 (EX_ME)	19

2.3.18. 数据存储单元 (Mem)	20
2.3.19. ME/WB 流水线寄存器 (ME_WB)	20
2.3.20. 选择单元 Mem2Reg (U_Mem2Reg)	21
2.3.21. 转发信号决定单元 (Forward)	21
2.3.22. 模型机 (MIPS)	22
2.4. 软件设计	22
2.4.1. 多路选择器单元 (MUX)	22
2.4.2. 程序计数器 (Next_PC)	23
2.4.3. 指令存储器 (Inetr_Mem)	24
2.4.4. IF/ID 流水线寄存器 (IF_ID)	25
2.4.5. 寄存器组 (RegFile)	25
2.4.6. 冒险判断单元 (Hazard)	27
2.4.7. 控制单元 (Ctrl)	28
2.4.8. 转发单元 C/D (ForwardC, ForwardD)	34
2.4.9. 判断相等单元 (Equal)	34
2.4.10. 扩展单元 (Ext)	34
2.4.11. ID/EX 流水线寄存器 (ID_EX)	35
2.4.12. RegDst 选择器, 转发单元 A/B, ALUSrcA/B	37
2.4.13. 算术逻辑运算单元 (ALU)	37
2.4.14. EX/ME 流水线寄存器 (EX_ME)	38
2.4.15. 数据存储单元 (Mem)	39
2.4.16. ME/WB 流水线寄存器 (ME_WB)	40
2.4.17. 选择单元 Mem2Reg (U_Mem2Reg)	41
2.4.18. 转发信号决定单元 (Forward)	41
2.4.19. 模型机 (MIPS)	42
2.5. 设计结果分析	48
2.5.1. 测试文件	48
2.5.2. 测试机器码	49
2.5.3. 测试结果分析	50
2.6. FPGA 开发板测试	57

2.6.1. FPGA 开发板介绍及照片	57
2.6.2. 测试显示方案	57
2.6.3. 连接开关、灯泡和七段显示管	58
2.6.3.1. 连接框架(Verilog 文件连接方式)	58
2.6.3.2. 文件 TESTBENCH.v	58
2.6.3.3. 文件 clk_div.v	59
2.6.3.4. 文件 seg7x16.v	60
2.6.3.5. 文件 icf.xdc	62
2.6.3.6. 文件 Bubble_sort.asm.....	64
2.6.3.7. 文件 Test_6_Instr.coe	65
2.6.4. 实验成果.....	66
3. 参考文献.....	70
教师评语评分.....	71

1. 实验目的和意义

1.1. 实验目的

本实验通过课前阅读材料，查阅资料，课中编写代码并进行调试，实现能对 MIPS 汇编指令进行处理的流水线 CPU。

1.2. 实验意义

本实验通过实现能对 MIPS 汇编指令进行处理的流水线 CPU，提升自己对于计算机组成原理中 CPU 部分的理解，提升自己的编程技巧和对于仅有数据变化的调试能力，也对于各类软件有一个较浅的理解。

2. 实验设计

2.1. 概述

本次实验实现 MIPS 指令集下的流水线 CPU，考虑数据转发和 ID 级控制冒险。本 CPU 支持 MIPS 指令集下的 25 条指令。

此处主要是一些硬件、软件配置的说明，以及 github 的项目地址。

项目分为三个文件夹：第一个文件夹是 Pipeline，这部分对应 CPU 流水线的部分，只有仿真，没有对于 Vivado 进行适配，自然也没有上板子。第二个文件夹是 ProjectSingalCPU，这部分对应单周期 CPU 的代码编写，已经上了板子。第三个文件夹是 Singal，这部分也对应 CPU 的代码编写，但是仅仅进行了 modelsim 仿真，也作为仿真失败且无法复原代码时的备份文件。

注意不保证 Singal 文件夹下和 ProjectSingalCPU 目录下的代码是一致的。

一些非实验环境信息（如 github 存储地址）如下：

表 2-1 本项目的非实验环境的信息	
Github 地址	https://github.com/Ivy233/CSExperiment MIPS
支持的指令	运算类: add(i)(u), sub(u), slt(i)(u), and(i), or(i), xor(i), sll, srl, sra, lui, lw, sw 分支类: bne, beq 跳转类: j

2.2. 实验环境

本实验使用 VSCode 进行代码编写，在 ModelSim 下进行 Verilog 源码调试汇编源码并监视波形图，对照 Mars 的结果。其中 FPGA 测试环节在 Win10 专业版下采用 Vivado 对开发板进行封装 IP 和生成替换 IM，并上板子调试。

表 2-2 程序计数器模块接口定义	
CPU	Core i5-7300HQ
Windows	ModelSim 在 Win10 17763.475 家庭版下。

	Vivado 在 Win10 17763.475 专业版下。
ModelSim 版本	ModelSim SE-64 10.4
Vivado 版本	Vivado 2017.1
代码编辑器	VSCode
开发板型号	Artic-7 FPGA
Mars 版本	4.5

2.2.1. Verilog HDL 简介

Verilog HDL 是一种硬件描述语言，用于从算法级、门级到开关级的多种抽象设计层次的数字系统建模。被建模的数字系统对象的复杂性可以介于简单的门和完整的电子数字系统之间。数字系统能够按层次描述，并可在相同描述中显式地进行时序建模。

Verilog HDL 语言不仅定义了语法，而且对每个语法结构都定义了清晰的模拟、仿真语义。因此，用这种语言编写的模型能够使用 Verilog 仿真器进行验证。语言从 C 编程语言中继承了多种操作符和结构。Verilog HDL 提供了扩展的建模能力，其中许多扩展最初很难理解。但是，Verilog HDL 语言的核心子集非常易于学习和使用，这对大多数建模应用来说已经足够。当然，完整的硬件描述语言足以对从最复杂的芯片到完整的电子系统进行描述。

2.2.2. ModelSim 简介

ModelSim 是 Mentor Graphics 的多语言 HDL 仿真环境，用于仿真硬件描述语言，如 VHDL, Verilog 和 SystemC，并包含一个内置的 C 调试器。ModelSim 可以单独使用，也可以与 Intel Quartus Prime, Xilinx ISE 或 Xilinx Vivado 一起使用。使用图形用户界面（GUI）执行模拟，或使用脚本自动执行模拟。

2.2.3. MARS 简介

MARS（MIPS 汇编程序和运行时模拟器）是一个开发工具，为 MIPS 程序员提供了一个用于创建和测试软件程序的直观环境。没有必要进行安装操作，因为您只需双击下载的.jar 即可立即访问主应用程序窗口。另一方面，您必须安装 Java Runtime Environment（JRE）。

2.2.4. Vivado 简介

Vivado Design Suite 是 Xilinx 生产的用于 HDL 设计综合和分析的软件套件,取代了 Xilinx ISE,具有片上系统和高级综合系统的附加功能。 Vivado 代表了对整个设计流程的重新思考和重新思考（与 ISE 相比），并且被评论者描述为“精心构思，紧密集成，快速，可扩展，可维护和直观”。

2.3. 硬件设计

2.3.1. CPU 总体结构

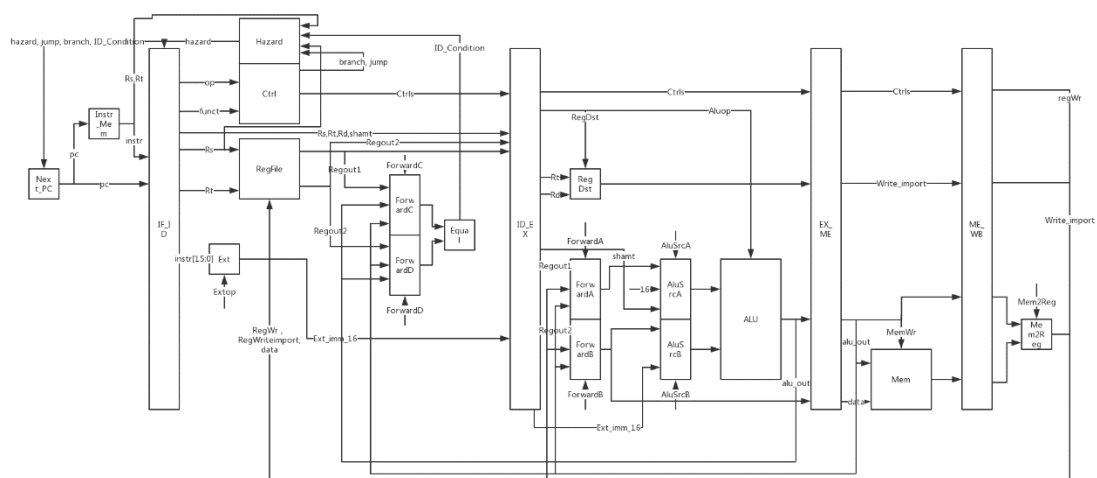


图 2-3-1 CPU 总体设计-总览图

图片可能看不清楚，因此我分成了两部分以方便查看。图片中没有 Forward 单元，主要原因有两点：

- 1) Forward 单元不局限于某一个或者两个流水线阶段，因此不是很容易画出。
- 2) Forward 单元加入以后，布线很难整理。

具体的内容可见[转发信号决定单元（Forward）](#)。

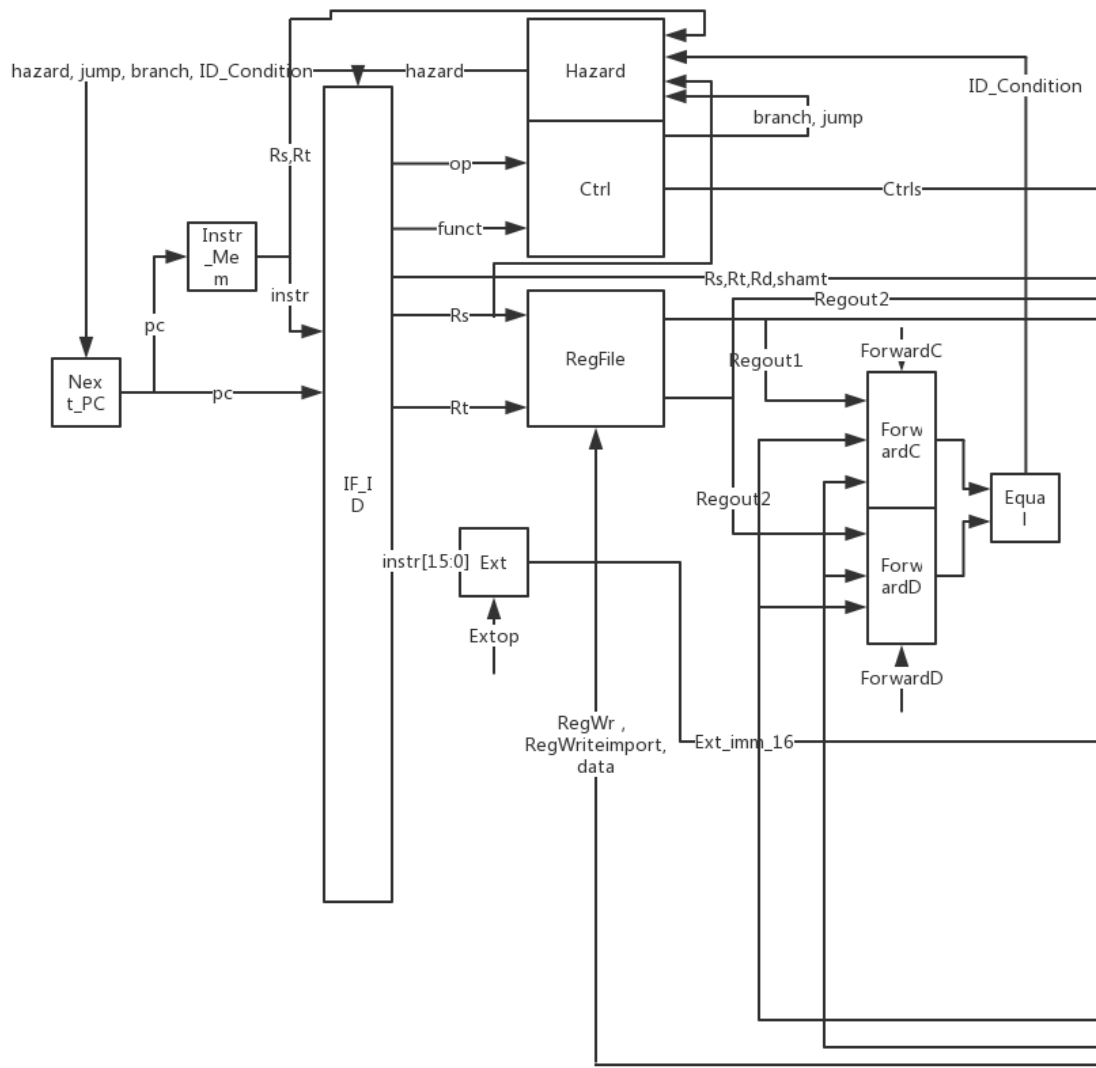


图 2-3-2 CPU 总体设计-左半边

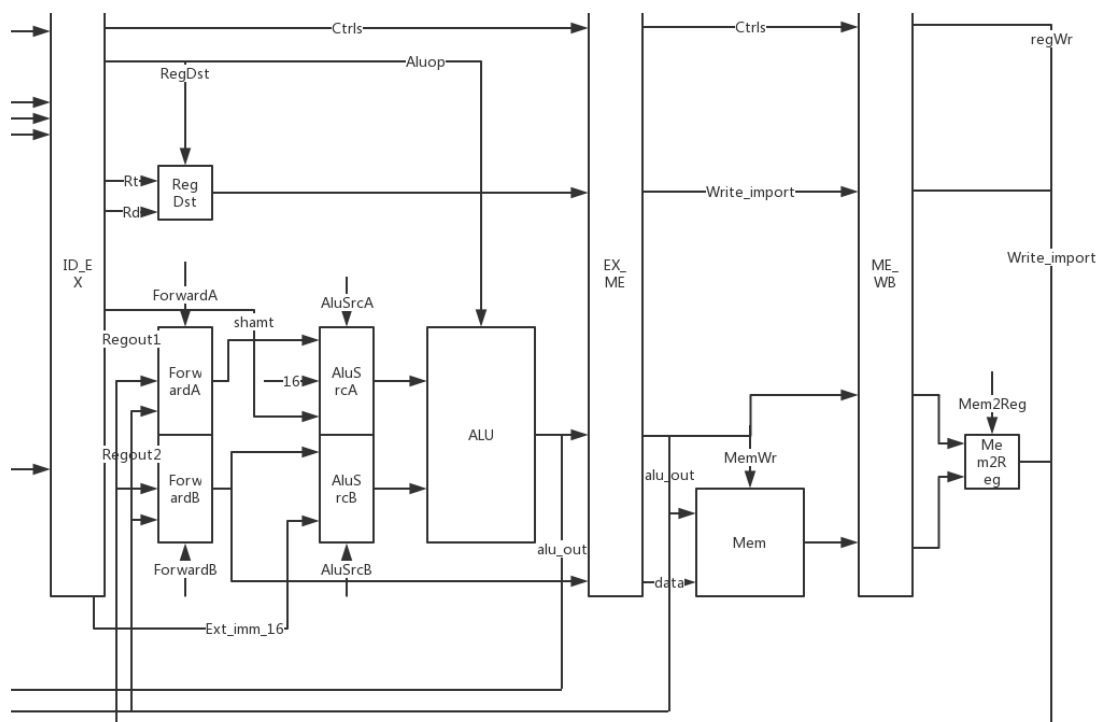


图 2-3-3 CPU 总体设计-右半边

2.3.2. 程序计数器（Next_PC）

1) 功能描述

程序计数器在 MIPS.v 对应的模块是 U_Next_PC，负责 PC 更新。除了 PC 的正常+4 之外，还要根据跳转、分支、冒险等进行不同的处理，以实现转移和暂停的功能。仅在 clk 或者 rst 为 posedge 时更新 PC。

2) 模块接口

表 2-3-1 程序计数器模块接口定义

信号名	方向	描述
clk	Input	时钟信号
rst	Input	重置信号
hazard	Input	冒险判断
jump	Input	是否跳转
jump2where[31:0]	Input	跳转到哪里
branch	Input	是否分支
branch2where[31:0]	Input	分支到哪里

pc[31:0]	Output	需要更新的 pc
----------	--------	----------

2.3.3. 指令存储器 (Inetr_Mem)

1) 功能描述

指令存储器在 MIPS.v 对应的模块是 U_Instr_Mem，负责从指令文件中读取对应的指令。其中每个 PC 地址对应一条机器指令，每条指令长度为 32bit。在 PC 变化时，立即读取指令。

2) 模块接口

表 2-3-2 指令存储器模块接口定义		
信号名	方向	描述
pc[9:0]	Input	PC 地址
instr[31:0]	Ouput	读取到的指令

2.3.4. IF/ID 流水线寄存器 (IF_ID)

1) 功能描述

IF/ID 流水线寄存器在 MIPS.v 中的模块是 U_IFID，负责将来自 IF 级的数据传递到 ID 级。需要 clk 才能进行传递。同时由于分支预测在 hazard，需要在冒险时清空此寄存器的内容以消除误读指令的影响。

2) 模块接口

表 2-3-3 IF/ID 流水线寄存器模块接口定义		
信号名	方向	描述
clk	Input	时钟信号
rst	Input	重置信号
hazard	Input	冒险判断
regin1[31:0]	Input	PC 读入（此处+4）
regin2[31:0]	Input	指令读入
regout1[31:0]	Output	PC 输出
regout2[31:0]	Output	指令输出

2.3.5. 寄存器组 (RegFile)

1) 功能描述

寄存器组在 MIPS.v 对应的模块是 U_RegFile, 主要存储、修改 32 个 32bit 寄存器的内容, 并同时能读取两个位置的寄存器 32bit 数据。

在任何时候都能读取数据。但是只有在 regWr 为 1, clk 为 negedge 时可以写入, 如果为 posedge 会引发一个问题, 具体会在[测试结果分析](#)中讲述。

2) 模块接口

表 2-3-4 寄存器组模块接口定义		
信号名	方向	描述
clk	Input	时钟信号
readimport1[4:0]	Input	读端口 1
readimport2[4:0]	Input	读端口 2
writeimport[4:0]	Input	写端口
Writedata[31:0]	Input	写入数据
regWr	Input	能否写入
regfile_output1[31:0]	Output	读出数据 1
regfile_output2[31:0]	Output	读出数据 2

2.3.6. 冒险判断单元 (Hazard)

1) 功能描述

冒险判断单元在 MIPS.v 对应的模块是 U_Hazard, 会针对当前的跳转、分支控制信号, 寄存器写入, 在 IF 的 Rs 和 Rt, ID 的 Rt 进行冒险判断。

2) 模块接口

表 2-3-5 冒险判断模块接口定义		
信号名	方向	描述
jump	Input	是否跳转
branch	Input	是否分支
mem2reg	Input	写入寄存器的状况
IF_Rs[4:0]	Input	IF 级的 Rs

IF_Rt[4:0]	Input	IF 级的 Rt
ID_Rt[4:0]	Input	ID 级的 Rt
hazard	Output	是否冒险

2.3.7. 控制单元 (Ctrl)

1) 功能描述

控制单元在 MIPS.v 中对应的模块是 U_Ctrl，会针对指令类型来推算各类控制信号，具体的会在下表中列举。

2) 模块接口

表 2-3-6 控制单元模块接口定义		
信号名	方向	描述
op	Input	instr 的前 6 位
funct	Output	instr 的后 6 位
Ctrl_alu[3:0]	Output	alu 运算类型
Ctrl_regDst	Output	写回寄存器对于 rt 还是 rd 的判断
Ctrl_aluSrcA[1:0]	Output	ALU 输入 1 选择端口
Ctrl_aluSrcB[1:0]	Output	ALU 输入 2 选择端口
Ctrl_Mem2Reg	Output	是否为内存写入寄存器
Ctrl_ext	Output	扩展类型
Ctrl_regWr	Output	寄存器是否写入
Ctrl_MemWr	Output	内存是否写入
Ctrl_branch[1:0]	Output	分支类型
Ctrl_jump	Output	是否跳转

2.3.8. 转发单元 C/D (ForwardC, ForwardD)

1) 功能描述

转发单元 C/D 在 MIPS.v 的模块是 U_ForwardC 和 U_ForwardD，基于 MUX 实现，针对寄存器组的输出进行优先转发，以防止数据不是最新导致的分支判断错误。

2) 模块接口

表 2-3-7 转发单元 C/D 模块接口定义		
信号名	方向	描述
a[31:0]	Input	寄存器的输出 1 或者 2
b[31:0]	Input	EX 级的 ALU 输出
c[31:0]	Input	ME 级的 ALU 输出
d[31:0]	Input	写回寄存器的内容
Ctrl[1:0]	Input	MUX 控制信号，0-3 分别对应 a-d
out[31:0]	Output	转发单元输出

2.3.9. 判断相等单元（Equal）

1) 功能描述

判断相等单元在 MIPS.v 对应的模块是 U_Equal，针对数据转发进行相等判断，如果相等则输出 1。输出会进入 PC 处理，与 Ctrl 输出的 branch 信号一起判断是否分支。

2) 模块接口

表 2-3-8 判断模块接口定义		
信号名	方向	描述
input1[31:0]	Input	ForwardC 的输出
input2[31:0]	Input	ForwardD 的输出
equal	Output	比较结果

2.3.10. 扩展单元（Ext）

1) 功能描述

扩展单元在 MIPS.v 对应的模块是 U_Ext，针对 16 位数据进行扩展，包括符号扩展和零扩展，仅用于 I 型指令，其他情况下会被 AluSrc 屏蔽。

2) 模块接口

表 2-3-9 扩展单元接口定义

信号名	方向	描述
input0[15:0]	Input	16 位输入
op	Input	扩展类型： 0: 零扩展 1: 符号扩展
out[31:0]	Output	扩展输出

2.3.11. ID/EX 流水线寄存器 (ID_EX)

1) 功能描述

ID/EX 流水线寄存器在 MIPS.v 对应的是 U_IDEX，负责将来自 ID 级的数据传递到 EX 级。需要 clk 才能进行传递。

2) 模块接口

表 2-3-10 ID/EX 流水线寄存器接口定义

信号名	方向	描述
clk	Input	时钟信号
rst	Input	重置信号
regin1[31:0]	Input	寄存器输出 1
regin2[31:0]	Input	寄存器输出 2
regin3[31:0]	Input	扩展输出
regin4[4:0]	Input	ID 级的 Rs
regin5[4:0]	Input	ID 级的 Rt
regin6[4:0]	Input	ID 级的 Rd
regin7[4:0]	Input	ID 级的 shamt
regdstin	Input	regdst 控制信号
aluopin[3:0]	Input	ALU 控制信号
alusrcain[1:0]	Input	ALU 输入 1 控制信号
alusrcbin[1:0]	Input	ALU 输入 2 控制信号
mem2regin	Input	Mem2reg 控制信号
regwrin	Input	寄存器写入控制信号

memwrin	Input	内存写入控制信号
regout1[31:0]	Output	寄存器输出 1
regout2[31:0]	Output	寄存器输出 2
regout3[31:0]	Output	扩展输出
regout4[4:0]	Output	EX 级的 Rs
regout5[4:0]	Output	EX 级的 Rt
regout6[4:0]	Output	EX 级的 Rd
regout7[4:0]	Output	EX 级的 shamt
regdstout	Output	regdst 控制信号
aluopout[3:0]	Output	ALU 控制信号
alusrcaout[1:0]	Output	ALU 输入 1 控制信号
alusrcbout[1:0]	Output	ALU 输入 2 控制信号
mem2regout	Output	Mem2reg 控制信号
regwrout	Output	寄存器写入控制信号
memwrout	Output	内存写入控制信号

2.3.12. RegDst 选择器 (U_RegDst)

1) 功能描述

RegDst 选择器基于 MUX，会针对是否为 I 型指令进行寄存器写入端口的选择。其中的控制信号原本只有一位，在前面补上前导 0 即可。

2) 模块接口

表 2-3-11 选择单元 RegDst 模块接口定义		
信号名	方向	描述
a[31:0]	Input	EX 级的 Rt
b[31:0]	Input	EX 级的 Rd
c[31:0]	Input	空
d[31:0]	Input	空
Ctrl[1:0]	Input	MUX 控制信号，选择写入寄存器的端口

out[31:0]	Output	输出
-----------	--------	----

2.3.13. 转发单元 A/B (ForwardA, ForwardB)

1) 功能描述

转发单元 A/B 在 MIPS.v 的模块是 U_ForwardA 和 U_ForwardB，基于 MUX 实现，针对寄存器组的输出进行优先转发，以防止数据不是最新导致的 ALU 计算错误。

2) 模块接口

表 2-3-12 转发单元 A/B 模块接口定义		
信号名	方向	描述
a[31:0]	Input	EX 级寄存器输出 1/2
b[31:0]	Input	写入寄存器的数据
c[31:0]	Input	ME 级 ALU 输出
d[31:0]	Input	空
Ctrl[1:0]	Input	MUX 控制信号
out[31:0]	Output	转发单元输出

2.3.14. ALU 输入选择器 1 (ALUSrcA)

1) 功能描述

ALU 输入选择器 1 在 MIPS.v 的模块是 U_ALUSrcA，基于 MUX 实现，针对位移、lui 指令和其他指令进行不同的处理。

2) 模块接口

表 2-3-13 ALU 输入选择器 1 模块接口定义		
信号名	方向	描述
a[31:0]	Input	ForwardA 的输出
b[31:0]	Input	16，用于 lui
c[31:0]	Input	EX 级 shamt，零扩展为 32 位
d[31:0]	Input	空

Ctrl[1:0]	Input	MUX 控制信号
out[31:0]	Output	选择单元 A 输出

2.3.15. ALU 输入选择器 2 (ALUSrcB)

1) 功能描述

ALU 输入选择器 2 在 MIPS.v 的模块是 U_ALUSrcB， 基于 MUX 实现， 针对 I 型指令和其他指令进行不同的处理。

2) 模块接口

表 2-3-14 ALU 输入选择器 2 模块接口定义		
信号名	方向	描述
a[31:0]	Input	ForwardB 的输出
b[31:0]	Input	EX 级扩展单元输出
c[31:0]	Input	空
d[31:0]	Input	空
Ctrl[1:0]	Input	MUX 控制信号
out[31:0]	Output	选择单元 B 输出

2.3.16. 算术逻辑运算单元 (ALU)

1) 功能描述

算术逻辑运算单元在 MIPS.v 的模块是 U_ALU， 针对不同的 ALU 控制信号进行不同的运算， 输入两个数， 输出一个数。

2) 模块接口

表 2-3-15 算术逻辑运算单元模块接口定义		
信号名	方向	描述
input1[31:0]	Input	ALUSrcA 的输出
input2[31:0]	Input	ALUSrcB 的输出
aluop[31:0]	Input	ALU 控制信号： 0: input1+input2 1: input1-input2 2: input2<<input1[4:0]

		3: input2>>input1[4:0] 4: slt 5: and 6: or 7: xor 8: sltu(slt 需要注意符号) 9: input2>>>input1[4:0]
out[31:0]	Output	ALU 输出

2.3.17. EX/ME 流水线寄存器 (EX_ME)

1) 功能描述

EX/ME 流水线寄存器在 MIPS.v 对应的是 U_EXME，负责将来自 EX 级的数据传递到 ME 级。需要 clk 才能进行传递。

2) 模块接口

表 2-3-16 EX/ME 流水线寄存器接口定义		
信号名	方向	描述
clk	Input	时钟信号
rst	Input	重置信号
regin1[31:0]	Input	ALU 输出
regin2[31:0]	Input	ForwardB 的输出
regin3[4:0]	Input	寄存器写入端口
mem2regin	Input	Mem2reg 控制信号
regwrin	Input	寄存器写入控制信号
memwrin	Input	内存写入控制信号
regout1[31:0]	Output	ME 级 ALU 输出
regout2[31:0]	Output	ForwardB 的输出
regout3[4:0]	Output	寄存器写入端口
mem2regout	Output	Mem2reg 控制信号
regwrout	Output	寄存器写入控制信号
memwrout	Output	内存写入控制信号

2.3.18. 数据存储单元 (Mem)

1) 功能描述

数据存储单元在 MIPS.v 的模块是 U_Mem，负责存储足量的数据，写入，修改数据，或者读取一个数据。写入和读取的端口是共用的。只有在 clk 为 negedge 并且 memWr 为 1 时才允许写入，但是在任何时候都可以读出。

2) 模块接口

表 2-3-17 数据存储单元模块接口定义		
信号名	方向	描述
clk	Input	时钟信号
import[31:0]	Input	写入/读出端口
write_data[31:0]	Input	写入数据
memWr	Input	内存写入信号
read_out[31:0]	Output	读出数据

2.3.19. ME/WB 流水线寄存器 (ME_WB)

1) 功能描述

ME/WB 流水线寄存器在 MIPS.v 对应的是 U_MEWB，负责将来自 ME 级的数据传递到 WB 级。需要 clk 才能进行传递。

2) 模块接口

表 2-3-18 ME/WB 流水线寄存器接口定义		
信号名	方向	描述
clk	Input	时钟信号
rst	Input	重置信号
regin1[31:0]	Input	ME 级 ALU 输出
regin2[31:0]	Input	Mem 输出
regin3[4:0]	Input	寄存器写入端口
mem2regin	Input	Mem2reg 控制信号
regwrin	Input	寄存器写入控制信号
regout1[31:0]	Output	WB 级 ALU 输出

regout2[31:0]	Output	WB 级 Mem 输出
regout3[4:0]	Output	寄存器写入端口
mem2regout	Output	Mem2reg 控制信号
regwrout	Output	寄存器写入控制信号

2.3.20. 选择单元 Mem2Reg (U_Mem2Reg)

1) 功能描述

选择单元 Mem2Reg 基于 MUX，选择是否将内存读出的数据写入寄存器。由于 Mem2Reg 只有一位，因此补充前导 0 以避免高位错误。

2) 模块接口

表 2-3-19 选择单元 Mem2Reg 模块接口定义		
信号名	方向	描述
a[31:0]	Input	WB 级 ALU 输出
b[31:0]	Input	WB 级 Mem 输出
c[31:0]	Input	空
d[31:0]	Input	空
Ctrl[1:0]	Input	MUX 控制信号
out[31:0]	Output	输出

2.3.21. 转发信号决定单元 (Forward)

1) 功能描述

转发信号决定单元在 MIPS.v 中的模块是 U_Forwrad，负责决定之前 ForwardA/B/C/D 的选择端口。

2) 模块接口

表 2-3-20 转发信号决定单元模块接口定义		
信号名	方向	描述
ID_Rs[4:0]	Input	ID 级 Rs
ID_Rt[4:0]	Input	ID 级 Rt
EX_Rs[4:0]	Input	EX 级 Rs

EX_Rt[4:0]	Input	EX 级 Rt
EX_writeimport[4:0]	Input	EX 级写入寄存器端口
ME_writeimport[4:0]	Input	ME 级写入寄存器端口
WB_writeimport[4:0]	Input	WB 级写入寄存器端口
EXRegWr	Input	EX 级寄存器写入信号
MERegWr	Input	ME 级寄存器写入信号
WBRegWr	Input	WB 级寄存器写入信号
ForwardA[1:0]	Output	输出 A
ForwardB[1:0]	Output	输出 B
ForwardC[1:0]	Output	输出 C
ForwardD[1:0]	Output	输出 D

2.3.22. 模型机（MIPS）

1) 功能描述

模型机即 MIPS.v 本身的模组，负责将以上每一组件组装起来。

2) 模块接口：无

2.4. 软件设计

2.4.1. 多路选择器单元（MUX）

1) 实现代码

```

module Next_PC(
    input clk,
    input rst,
    input hazard,
    input jump,
    input[31:0] jump2where,
    input branch,
    input[31:0] branch2where,
    output reg[31:0] pc
);
    always @(posedge rst) begin
        if(rst)begin
            pc <= 32'h00003000;
        end
    end
    always @(posedge clk) begin

```

```

        if(jump == 1'b1) begin
            pc <= jump2where;
        end//j
        else if(branch)begin
            pc <= branch2where;
        end
        else if(hazard)begin
            pc <= pc;
        end
        else begin
            pc <= pc + 3'b100;
        end//other
    end
endmodule // Next_PC

```

2) 原理说明

在不同的选择控制下应当输出多种结果。

MUX 是流水线中很重要的组成部分，如 ForwardA/B/C/D，ALUSrcA/B，RegDst，Mem2Reg 都是以 MUX 实现的。如果有可选项不足 4 个的不需要过多担心，因为只需要保证可选值不超过边界即可。

2.4.2. 程序计数器 (Next_PC)

1) 实现代码

```

module Next_PC(
    input clk,
    input rst,
    input hazard,
    input jump,
    input[31:0] jump2where,
    input branch,
    input[31:0] branch2where,
    output reg[31:0] pc
);
    always @(posedge rst) begin
        if(rst)begin
            pc <= 32'h00003000;
        end
    end
    always @(posedge clk) begin
        if(jump == 1'b1) begin
            pc <= jump2where;
        end//j
        else if(branch)begin
            pc <= branch2where;
        end
    end
endmodule

```

```

        else if(hazard)begin
            pc <= pc;
        end
        else begin
            pc <= pc + 3'b100;
        end//other
    end
endmodule // Next_PC

```

2) 原理说明

在信号 `rst` 发生 $0 \rightarrow 1$ 的变化时, `pc` 应当重置。

在 `clk` 发生 $0 \rightarrow 1$ 的变化时, 应当按照 `jump` \rightarrow `branch` \rightarrow `hazard` \rightarrow 其他的顺序求值, 实际上, 前面三者不可能同时为一。注意这里的 `branch` 不是 `Ctrl` 直接输出的 `branch`, 而是与两个寄存器读出的值是否相等进行综合判断处理的, 就像:

```

.branch((ID_Ctrl_branch == 2'b01 && ID_Condition == 1'b1)
        || (ID_Ctrl_branch == 2'b10 && ID_Condition == 1'b0)),

```

信号 `jump` 和 `branch`(从 ID 级 `Ctrl` 直接输出)可以通过控制 `Ctrl` 的输出方式让两者不同时为 1。此时再加入 `hazard`, 如果 `hazard` 为 1, 而且 `jump` 和 `branch` 都为 0, 那么此时是读取 `lw`, 确实需要阻塞一个周期; 而两者有一个不为 1 时, 应当优先考虑前两者。

2.4.3. 指令存储器 (Inetr_Mem)

1) 实现代码

```

module Instr_Mem(
    input[9:0] pc,
    output reg[31:0] instr
);
    reg[31:0] Instrs[1023:0];
    always@(pc)begin
        instr = Instrs[pc];
        $display("pc=0x%8X, instr=0x%8X", pc, instr);
    end
endmodule // Instr_Mem

```

2) 原理说明

只要 `pc` 更新, 就应当立即从 `Instrs` 取出指令。 `Instrs` 在 MIPS 运行之初就应当从指令文件中读取并初始化。

实际上, `PC` 的 `00003000` 中的 3 并没有很多用处, 因为 3 刚好是在 10-11 位为 1, 而输入的 `PC` 刚好只读取到第 9 位, 可能 `3000` 更多是为了和 `mars` 匹配。

但是实际上如果 Instrs 的下标超过了 1024，那么 3 就会影响指令的读取。

2.4.4. IF/ID 流水线寄存器 (IF_ID)

1) 实现代码

```
module IF_ID(  
    input clk,  
    input rst,  
    input hazard,  
    input[31:0] regin1,  
    input[31:0] regin2,  
    output reg[31:0] regout1,  
    output reg[31:0] regout2  
);  
    initial begin  
        regout1 <= 0;  
        regout2 <= 0;  
    end  
    always @(posedge rst) begin  
        regout1 <= 0;  
        regout2 <= 0;  
    end  
    always @(posedge clk) begin  
        if(hazard)begin  
            regout1 = 0;  
            regout2 = 0;  
        end else begin  
            regout1 = regin1;  
            regout2 = regin2;  
        end  
    end  
endmodule // IF_ID_Reg
```

2) 原理说明

如果不初始化为 0，那么会发生灾难性的后果。这里会沿着 ID_IF → RegFile → hazard → PC 一路将 32'hxxxxxxxx 传递下去，从而导致指令无法读取。

同时除此以外，还需要注意在冒险发生时需要将寄存器清空。

2.4.5. 寄存器组 (RegFile)

1) 实现代码

```
module RegFile(  
    input clk,  
    input[4:0] readimport1,  
    input[4:0] readimport2,  
    input[4:0] writeimport,
```

```

    input[31:0] Writedata,
    input regWr,
    output[31:0] regfile_out1,
    output[31:0] regfile_out2
);
reg[31:0] register[0:31];
integer i;
initial begin
    for (i = 0; i < 32; i = i + 1)begin
        register[i] <= 0;
    end
end

assign regfile_out1 = (readimport1 != 0) ? register[readimport1] :
0;
assign regfile_out2 = (readimport2 != 0) ? register[readimport2] :
0;

always @(negedge clk ) begin
    if(regWr == 1'b1 && writeimport != 0)begin
        register[writeimport] = Writedata;
    end
    $display("R[00-07]=%8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X",
register[0], register[1], register[2], register[3], register[4],
register[5], register[6], register[7]);
    $display("R[08-15]=%8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X",
register[8], register[9], register[10], register[11], register[12],
register[13], register[14], register[15]);
    $display("R[16-23]=%8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X",
register[16], register[17], register[18], register[19], register[20],
register[21], register[22], register[23]);
    $display("R[24-31]=%8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X",
register[24], register[25], register[26], register[27], register[28],
register[29], register[30], register[31]);
    $display("writeimport=%8X Read_import=%8X, %8X", writeimport,
readimport1, readimport2);
    $display("regWr  =%8X", regWr);
end
endmodule // RegFile

```

2) 原理说明

这里和 Next_PC 一样需要有很多注意的地方。首先是寄存器必须清空，否则会发生灾难性的后果，因为这会直接影响到 hazard 的判断，于是会沿着 RegFile → hazard → PC 的顺序出现 32'hxxxxxxxx，进而无法读取指令。

除此以外，必须在 clk 为 negedge 时写入，否则调试时可能会发生数据跟不上的情况，具体可[点击此处](#)。若 clk 改成 posedge 写入，那么会导致在写入的

时候刚好读出数据，而且转发单元已经丢失了全部的最新数据，所以拿到的永远是过时的数据。此处考虑到所有的非写入处理都在 **posedge** 进行处理，因此只需要在 **negedge** 时，即卡在写入数据产生和从 **ID/EX** 输出的两个 **posedge** 之间写入即可。

其他的就是很简单的 **0** 号寄存器不能写入，必须保持为 **0** 之类的人为规定的特性。

2.4.6. 冒险判断单元 (Hazard)

1) 实现代码

```
module Hazard (
    input      jump,
    input      branch,
    input      mem2reg,
    input[4:0] IF_Rs,
    input[4:0] IF_Rt,
    input[4:0] ID_Rt,
    output reg hazard
);

    initial begin
        hazard <= 1'b0;
    end
    always @(*) begin
        if (mem2reg && (ID_Rt != 0) && (ID_Rt == IF_Rs || ID_Rt == IF_Rt)) begin
            hazard <= 1;
        end else begin
            hazard <= jump || branch;
        end
    end
endmodule
```

2) 原理说明

单元 **hazard** 是一个很重要的单元，因为它决定了跳转如何执行，如何在跳转时抹去可能读取错误的指令的影响。再确认冒险发生之后，流水线阻塞一个周期，之后重新获取上一次读到的指令。

需要进行冒险的只有两类：一种是 **lw** 指令得到确认之后，下一条指令立即使用了这个数；另一种是跳转和确认发生的分支（注意这里的 **branch** 也不是 **Ctrl** 单元直接获取的，而是 **Next_PC** 中的 **branch**）。

2.4.7. 控制单元 (Ctrl)

1) 实现代码 (此处代码较长, 点击跳转到 [2.4.8](#))

```
module Ctrl(  
    input[5:0] op,  
    input[5:0] funct,  
    output reg[3:0] Ctrl_alu,  
    output reg Ctrl_regDst,  
    output reg[1:0] Ctrl_aluSrcA,  
    output reg[1:0] Ctrl_aluSrcB,  
    output reg Ctrl_Mem2Reg,  
    output reg Ctrl_ext,  
    output reg Ctrl_regWr,  
    output reg Ctrl_MemWr,  
    output reg[1:0] Ctrl_branch,  
    output reg Ctrl_jump  
);  
  
    // Operation code;  
    parameter R = 6'b000000,  
        ADDI = 6'b001000,  
        ADDIU = 6'b001001,  
        SLTI = 6'b001010,  
        SLTIU = 6'b001011,  
        ANDI = 6'b001100,  
        ORI = 6'b001101,  
        XORI = 6'b001110,  
        LUI = 6'b001111,  
        LW = 6'b100011,  
        SW = 6'b101011,  
        BEQ = 6'b000100,  
        BNE = 6'b000101,  
        J = 6'b000010;  
  
    // Function code;  
    parameter ADD = 6'b100000,  
        ADDU = 6'b100001,  
        SUB = 6'b100010,  
        SUBU = 6'b100011,  
        AND = 6'b100100,  
        OR = 6'b100101,  
        XOR = 6'b100110,  
        NOR = 6'b100111,  
        SLT = 6'b101010,  
        SLTU = 6'b101011,  
        SLL = 6'b000000,  
        SRL = 6'b000010,  
        SRA = 6'b000011;
```

```

initial begin
    Ctrl_regDst <= 1'b0;
    Ctrl_aluSrcB <= 2'b00;
    Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
    Ctrl_ext <= 1'b0; //x
    Ctrl_MemWr <= 1'b0;
    Ctrl_regWr <= 1'b0;
    Ctrl_branch <= 2'b00;
    Ctrl_jump <= 1'b0;
    Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
    Ctrl_alu <= 4'b0000;
end
always@(*)begin
    case (op)
        R:begin
            Ctrl_regDst <= 1'b1;
            Ctrl_aluSrcB <= 2'b00;
            Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
            Ctrl_ext <= 1'b0; //x
            Ctrl_MemWr <= 1'b0;
            Ctrl_regWr <= 1'b1;
            Ctrl_branch <= 2'b00;
            Ctrl_jump <= 1'b0;
            case (funct)
                ADD:begin
                    Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
                    Ctrl_alu <= 4'b0000;
                end
                ADDU:begin
                    Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
                    Ctrl_alu <= 4'b0000;
                end
                SUB:begin
                    Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
                    Ctrl_alu <= 4'b0001;
                end
                SUBU:begin
                    Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
                    Ctrl_alu <= 4'b0001;
                end
                SLL:begin
                    Ctrl_aluSrcA <= 2'b10;
                    Ctrl_alu <= 4'b0010;
                end
                SRL:begin
                    Ctrl_aluSrcA <= 2'b10;
                    Ctrl_alu <= 4'b0011;
                end
            end
        end
    end
end

```

```

        end
        SRL:begin
            Ctrl_aluSrcA <= 2'b10;
            Ctrl_alu <= 4'b0011;
        end

        AND:begin
            Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
            Ctrl_alu <= 4'b0101;
        end
        OR:begin
            Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
            Ctrl_alu <= 4'b0110;
        end
        XOR:begin
            Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
            Ctrl_alu <= 4'b0111;
        end
        NOR:begin
            Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
            Ctrl_alu <= 4'b1010;
        end

        SLT:begin
            Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
            Ctrl_alu <= 4'b0100;
        end
        SLTU:begin
            Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
            Ctrl_alu <= 4'b1000;
        end
    endcase
end
ADDI:begin
    Ctrl_alu <= 4'b0000;
    Ctrl_regDst <= 1'b0;
    Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
    Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
    Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
    Ctrl_regWr <= 1'b1;
    Ctrl_MemWr <= 1'b0;
    Ctrl_ext <= 1'b1;
    Ctrl_branch <= 2'b00;
    Ctrl_jump <= 1'b0;
end
ADDIU:begin
    Ctrl_alu <= 4'b0000;
    Ctrl_regDst <= 1'b0;

```

```

        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
        Ctrl_regWr <= 1'b1;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b0;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    SLTI:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0100;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
        Ctrl_regWr <= 1'b1;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b1;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    SLTIU:begin
        Ctrl_alu <= 4'b1000;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
        Ctrl_regWr <= 1'b1;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b0;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_branch <= 1'b0;
    end
    ANDI:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0101;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
        Ctrl_regWr <= 1'b1;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b0;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    ORI:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0110;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;

```

```

        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
        Ctrl_regWr <= 1'b1;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b0;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    XORI:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0111;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
        Ctrl_regWr <= 1'b1;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b0;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    LUI:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0010;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b01;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
        Ctrl_regWr <= 1'b1;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b0;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    LW:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0000;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b1;
        Ctrl_regWr <= 1'b1;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b1;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    SW:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0000;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;

```



```

        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b01;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;
        Ctrl_regWr <= 1'b0;
        Ctrl_MemWr <= 1'b1;
        Ctrl_ext <= 1'b1;
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    BEQ:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0001;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b00;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;//xx
        Ctrl_regWr <= 1'b0;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b1;
        Ctrl_branch <= 2'b01;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    BNE:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0001;
        Ctrl_regDst <= 1'b0;
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b00;
        Ctrl_Mem2Reg <= 1'b0;//xx
        Ctrl_regWr <= 1'b0;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b1;
        Ctrl_branch <= 2'b10;
        Ctrl_jump <= 1'b0;
    end
    J:begin
        Ctrl_alu <= 4'b0000;//xxxxx
        Ctrl_regDst <= 2'b00;//xx
        Ctrl_aluSrcA <= 2'b00;//xx
        Ctrl_aluSrcB <= 2'b00;//xx
        Ctrl_Mem2Reg <= 2'b00;//xx
        Ctrl_regWr <= 1'b0;
        Ctrl_MemWr <= 1'b0;
        Ctrl_ext <= 1'b0;//x
        Ctrl_branch <= 2'b00;
        Ctrl_jump <= 1'b1;
    end
endcase
end

```

```
endmodule // Ctrl
```

2) 原理说明（此处跳转回 [2.4.7](#)）

控制单元接受指令的前六位(**op**)和后六位(**funct**)，如果 **op** 为 0 则依据 **funct** 确定指令功能和控制信号，反之则由 **op** 决定。

此单元代码简单但是繁复，而且不能出错。

2.4.8. 转发单元 C/D (ForwardC, ForwardD)

具体实现方法查看 [2.4.1](#)。

2.4.9. 判断相等单元 (Equal)

1) 实现代码

```
module Equal (
    input[31:0] input1,
    input[31:0] input2,
    output reg equal
);
initial begin
    equal <= 0;
end
always @(*) begin
    equal <= (input1 == input2);
end
endmodule
```

2) 原理说明

主要配合转发单元 C/D 进行使用。由于需要在 ID 级预测分支，因此需要多出来这两个转发单元和这个 **Equal** 以判断是否符合分支要求。

2.4.10. 扩展单元 (Ext)

1) 实现代码

```
module Ext(
    input[15:0] input0,
    input op,
    output reg[31:0] out
);
always@(*)begin
    case (op)
        1'b0: out = { {16{1'b0}} , input0};
        1'b1: out = { {16{input0[15]}} , input0};
    endcase
end
```

```
endmodule // Ext
```

2) 原理说明

有可能你会问 `lui` 的处理去哪里了？实际上 `lui` 有几种处理方式：

- 在这里添加一种移动到高位的位扩展，`Ctrl` 修改 `lui` 的 `aluop` 修改成加法或者其他不影响结果的方式。
- 这里作零扩展或者符号扩展都可以，在 `Ctrl` 中将 `lui` 实现为位运算，在 `ALUSrcA` 中新增一个 16 作为固定左移的第二输入。
- 直接在 `ALU` 中新增一种 `lui` 的方式，不过我认为这并不值得推荐，因为专门为了一条指令新增一种 `ALU` 运算不是很经济的行为。

很显然在实现中我选择了 `b)`。在我实现的其他指令中（也包括整个 `MIPS` 指令集的大部分），只需要零扩展或者符号扩展就可以应付。

2.4.11. ID/EX 流水线寄存器 (ID_EX)

1) 代码实现（此处可能较长，点击跳转到 [2.4.12](#)）

```
module ID_EX(  
    input clk,  
    input rst,  
    input[31:0] regin1,  
    input[31:0] regin2,  
    input[31:0] regin3,  
    input[4:0] regin4,  
    input[4:0] regin5,  
    input[4:0] regin6,  
    input[4:0] regin7,  
    input regdstin,  
    input[3:0] aluopin,  
    input[1:0] alusrcain,  
    input[1:0] alusrcbin,  
    input mem2regin,  
    input regwrin,  
    input memwrin,  
  
    output reg[31:0] regout1,  
    output reg[31:0] regout2,  
    output reg[31:0] regout3,  
    output reg[4:0] regout4,  
    output reg[4:0] regout5,  
    output reg[4:0] regout6,  
    output reg[4:0] regout7,  
    output reg regdstout,  
    output reg[3:0] aluopout,
```

```

output reg[1:0] alusrcaout,
output reg[1:0] alusrcbout,
output reg mem2regout,
output reg regwrout,
output reg memwrout
);

initial begin
    regout1 <= 0;
    regout2 <= 0;
    regout3 <= 0;
    regout4 <= 0;
    regout5 <= 0;
    regout6 <= 0;
    regout7 <= 0;
    regdstout <= 0;
    aluopout <= 0;
    alusrcaout <= 0;
    alusrcbout <= 0;
    mem2regout <= 0;
    regwrout <= 0;
    memwrout <= 0;
end

always @(posedge rst) begin
    regout1 <= 0;
    regout2 <= 0;
    regout3 <= 0;
    regout4 <= 0;
    regout5 <= 0;
    regout6 <= 0;
    regout7 <= 0;
    regdstout <= 0;
    aluopout <= 0;
    alusrcaout <= 0;
    alusrcbout <= 0;
    mem2regout <= 0;
    regwrout <= 0;
    memwrout <= 0;
end

always @(posedge clk) begin
    regout1 <= regin1;
    regout2 <= regin2;
    regout3 <= regin3;
    regout4 <= regin4;
    regout5 <= regin5;
    regout6 <= regin6;
    regout7 <= regin7;
    regdstout <= regdstin;

```

```

aluopout <= aluopin;
alusrcaout <= alusrcain;
alusrcbout <= alusrcbin;
mem2regout <= mem2regin;
regwrout <= regwrin;
memwrout <= memwrin;

end
endmodule // ID_EX_Reg

```

2) 原理说明（点击跳回 [2.4.11](#)）

在第一版本的实现中，我新增了一个寄存器变量 `TMP_reg`，可以在 `git` 历史中查询到。它暂存了所有进入此流水线寄存器的变量一段时间，之后立即输出，也只有在 `clk` 为 `posedge` 的时候才可以写入。

这种方法原理和本代码差不多，而且非常简洁。但是在仿真时我发现每次出问题都在这里的倒数第二个变量，可以写入但是读出永远为全 `x` 的变量。除此以外后续寄存器也是如此，因此无奈只能换这种比较复杂的实现。

2.4.12. RegDst 选择器，转发单元 A/B, ALUSrcA/B

具体实现请查看 [2.4.1](#)。

2.4.13. 算术逻辑运算单元（ALU）

1) 实现代码

```

module ALU(
    input[31:0] input1,
    input[31:0] input2,
    input[3:0] aluop,
    output reg[31:0] out
);
    always@(aluop or input1 or input2) begin
        case (aluop)
            4'b0000: out = input1 + input2;
            4'b0001: out = input1 - input2;
            4'b0010: out = input2 << input1[4:0];
            4'b0011: out = input2 >> input1[4:0];
            4'b0100: out = ($signed(input1) < $signed(input2)) ? 1 : 0;
            4'b0101: out = input1 & input2;
            4'b0110: out = input1 | input2;
            4'b0111: out = input1 ^ input2;
            4'b1000: out = (input1 < input2) ? 1 : 0;
            4'b1001: out = $signed(input2) >>> input1[4:0];
        endcase
    end
end

```

```
endmodule // ALU
```

2) 原理说明

ALU 运算具体内容在代码中已经直观的显示出来。

这里针对是否会被符号位影响的运算进行了分别处理，比如右移有逻辑右移和算术右移两种，比较也有最高位是否为符号位的区别。但是加法和减法是不需要区分的，因为两种运算不论是否带符号都不会影响运算方式，只会影响数据的解读方式。

可能有人会问 `lui` 还是没有出现，建议在 MIPS 部分进行搜索，`ALUSrcA` 中有一个 `16`，这是专门为了 `lui` 而放置的，配合 `ALU` 的源码应该能理解。

2.4.14. EX/ME 流水线寄存器 (EX_ME)

1) 实现代码

```
module EX_ME(
    input clk,
    input rst,
    input[31:0] regin1,
    input[31:0] regin2,
    input[4:0] regin3,
    input mem2regin,
    input memwrin,
    input regwrin,

    output reg[31:0] regout1,
    output reg[31:0] regout2,
    output reg[4:0] regout3,
    output reg mem2regout,
    output reg memwrout,
    output reg regwrout
);
    initial begin
        regout1 <= 0;
        regout2 <= 0;
        regout3 <= 0;
        mem2regout <= 0;
        memwrout <= 0;
        regwrout <= 0;
    end
    always @(posedge rst) begin
        regout1 <= 0;
        regout2 <= 0;
        regout3 <= 0;
        mem2regout <= 0;
    end
endmodule
```

```

        memwrout <= 0;
        regwrout <= 0;
    end

    always @(posedge clk) begin
        regout1 <= regin1;
        regout2 <= regin2;
        regout3 <= regin3;
        mem2regout <= mem2regin;
        memwrout <= memwrin;
        regwrout <= regwrin;
    end
endmodule // EX_ME_Reg

```

2) 原理说明

这里的代码是从上一个流水线寄存器的模子里复刻出来的，所有内容极其相似。同样需要注意清零和时钟。

2.4.15. 数据存储单元 (Mem)

1) 实现代码

```

module Mem(
    input clk,
    input[31:0] import,
    input[31:0] write_data,
    input memWr,
    output reg[31:0] read_out
);
    reg[31:0] data_memory[1023:0];
    always@(*)begin
        read_out = data_memory[import[11:2]][31:0];
    end
    always@(negedge clk)begin
        if(memWr == 1'b1)
            data_memory[import[11:2]][31:0] <= write_data[31:0];
            $display("M[00-07]=%8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X",
data_memory[0], data_memory[1], data_memory[2], data_memory[3],
data_memory[4], data_memory[5], data_memory[6], data_memory[7]);
            $display("M[08-15]=%8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X",
data_memory[8], data_memory[9], data_memory[10], data_memory[11],
data_memory[12], data_memory[13], data_memory[14], data_memory[15]);
            $display("M[16-23]=%8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X",
data_memory[16], data_memory[17], data_memory[18], data_memory[19],
data_memory[20], data_memory[21], data_memory[22], data_memory[23]);
            $display("M[24-31]=%8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X, %8X",
data_memory[24], data_memory[25], data_memory[26], data_memory[27],
data_memory[28], data_memory[29], data_memory[30], data_memory[31]);

```

```

    $display("Mem_input =%8X, %8X", import, write_data);
    $display("memWr=%8X", memWr);
end
endmodule // Mem

```

2) 原理说明

这里和 RegFile 一样，需要进行 negedge 时写入的处理，不然会和[前面](#)一样发生一样的问题。而且注意这里的内存是字节定址，但是写入和读取都是 4 个 byte，也就是 32bit，所以在 ALU 计算出来的地址中需要抹除后两位才是真正写入地址的定位。

2.4.16. ME/WB 流水线寄存器 (ME_WB)

1) 代码实现

```

module ME_WB(
    input clk,
    input rst,
    input[31:0] regin1,
    input[31:0] regin2,
    input[4:0] regin3,
    input mem2regin,
    input regwrin,
    output reg[31:0] regout1,
    output reg[31:0] regout2,
    output reg[4:0] regout3,
    output reg mem2regout,
    output reg regwrout
);
    initial begin
        regout1 <= 0;
        regout2 <= 0;
        regout3 <= 0;
        mem2regout <= 0;
        regwrout <= 0;
    end
    always @(posedge rst) begin
        regout1 <= 0;
        regout2 <= 0;
        regout3 <= 0;
        mem2regout <= 0;
        regwrout <= 0;
    end

    always @(posedge clk) begin
        regout1 <= regin1;
        regout2 <= regin2;
    end
endmodule

```



```

        regout3 <= regin3;
        mem2regout <= mem2regin;
        regwrout <= regwrin;
    end
endmodule // ME_WB_Reg

```

2) 原理说明

这里的代码是从上一个流水线寄存器的模子里复刻出来的，所有内容极其相似。同样需要注意清零和时钟。

2.4.17. 选择单元 Mem2Reg (U_Mem2Reg)

具体实现请查阅 [2.4.1](#)。

2.4.18. 转发信号决定单元 (Forward)

1) 代码实现

```

module Forward(
    input[4:0] ID_Rs,
    input[4:0] ID_Rt,
    input[4:0] EX_Rs,
    input[4:0] EX_Rt,
    input[4:0] EX_writeimport,
    input[4:0] ME_writeimport,
    input[4:0] WB_writeimport,
    input      EXRegWr,
    input      MERegWr,
    input      WBRegWr,
    output reg[1:0] ForwardA,
    output reg[1:0] ForwardB,
    output reg[1:0] ForwardC,
    output reg[1:0] ForwardD
);
    always @(*) begin
        if (MERegWr && (ME_writeimport != 0) && (ME_writeimport ==
EX_Rs) )
            ForwardA <= 2'b10;
        else if(WBRegWr && (WB_writeimport != 0) && (WB_writeimport ==
EX_Rs) )
            ForwardA <= 2'b01;
        else ForwardA <= 2'b00;

        if (MERegWr && (ME_writeimport != 0) && (ME_writeimport ==
EX_Rt) )
            ForwardB <= 2'b10;
        else if (WBRegWr && (WB_writeimport != 0) && (WB_writeimport ==
EX_Rt) )

```

```

        ForwardB <= 2'b01;
    else ForwardB <= 2'b00;

    if (WBRegWr && (WB_writeimport != 0) && (WB_writeimport ==
ID_Rs) )
        ForwardC <= 2'b11;
    else if (MRegWr && (ME_writeimport != 0) && (ME_writeimport ==
ID_Rs) )
        ForwardC <= 2'b10;
    else if (EXRegWr && (EX_writeimport != 0) && (ID_Rs ==
EX_writeimport) )
        ForwardC <= 2'b01;
    else ForwardC <= 2'b00;

    if (WBRegWr && (WB_writeimport != 0) && (WB_writeimport ==
ID_Rt) )
        ForwardD <= 2'b11;
    else if (MRegWr && (ME_writeimport != 0) && (ME_writeimport ==
ID_Rt) )
        ForwardD <= 2'b10;
    else if (EXRegWr && (EX_writeimport != 0) && (EX_writeimport ==
ID_Rt) )
        ForwardD <= 2'b01;
    else ForwardD <= 2'b00;
end
endmodule

```

2) 原理说明

转发决定单元分别针对 **ABCD** 四个单元进行设置。负责在寄存器的对应数值没有更新的时候正确取出需要的值。如果不理解可以转到 **ForwardA/B/C/D** 的接口定义配合理解即可。

ForwardA 的取值取决于后续使用的寄存器端口与 **ID 级 Rs** 是否存在冲突。
ForwardB 则取决于寄存器端口与 **ID 级 Rt** 是否存在冲突。

ForwardC 的取值取决于读取寄存器端口 **1** 是否和后续写入端口冲突，
Forward 则是读取寄存器端口 **2**。

2.4.19. 模型机 (MIPS)

1) 代码实现（此处代码较长，点击跳转 [2.5](#)）

```

module MIPS();
    //IF
    wire[31:0] IF_instr, IF_pc;
    //ID
    wire[31:0] ID_pc, ID_instr;

```

```

wire[31:0] ID_Ext_imm_16, ID_reg_out1, ID_reg_out2;
//ID:Ctrl
wire[3:0] ID_Ctrl_alu;
wire[1:0] ID_Ctrl_aluSrcA, ID_Ctrl_aluSrcB;
wire[1:0] ID_Ctrl_branch;
wire ID_Ctrl_Mem2Reg, ID_Ctrl_MemWr, ID_Ctrl_ext, ID_Ctrl_jump,
ID_Ctrl_regDst, ID_Ctrl_regWr;
wire ID_hazard, ID_Condition;
//EX
wire[31:0] EX_Ext_imm_16, EX_alu_out;
wire[31:0] EX_reg_out1, EX_reg_out2;
wire[4:0] EX_shamt, EX_Rs, EX_Rt, EX_Rd;
//EX:Ctrl
wire[3:0] EX_Ctrl_alu;
wire[1:0] EX_Ctrl_aluSrcA, EX_Ctrl_aluSrcB;
wire EX_Ctrl_Mem2Reg, EX_Ctrl_MemWr, EX_Ctrl_regDst,
EX_Ctrl_regWr;
//ME
wire[31:0] ME_Mem_out, ME_alu_out, ME_mem_write_data;
wire[4:0] ME_reg_write_import;
//ME:Ctrl
wire ME_Ctrl_Mem2Reg, ME_Ctrl_MemWr, ME_Ctrl_regWr;
//WB
wire[31:0] WB_alu_out, WB_mem_out;
wire[4:0] WB_reg_write_import;
//WB:Ctrl
wire WB_Ctrl_Mem2Reg, WB_Ctrl_regWr;

//
wire[1:0] ForwardA, ForwardB, ForwardC, ForwardD;

//clk & rst
reg clk, rst;
initial begin
    $readmemh("others/Instr_MIPS_Pipeline.txt", U_Instr_Mem.Instrs);
    clk = 1;
    rst = 0;
    #5 rst = 1;
    #20 rst = 0;
end
always #50 clk = ~clk;

Next_PC U_Next_PC(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .hazard(ID_hazard),
    //jump
    .jump(ID_Ctrl_jump),

```

```

        .jump2where({ID_pc[31:28], ID_instr[25:0], 2'b00}),
        //branch
        .branch((ID_Ctrl_branch == 2'b01 && ID_Condition == 1'b1)
                || (ID_Ctrl_branch == 2'b10 && ID_Condition ==
1'b0)),//beq || bne
        .branch2where(ID_pc + {{14{ID_instr[15]}}}, ID_instr[15:0],
2'b00}),
        .pc(IF_pc)
    );
    Instr_Mem U_Instr_Mem(
        .pc(IF_pc[11:2]),
        .instr(IF_instr)
    );

    IF_ID U_IFID(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .hazard(ID_hazard),

        .regin1(IF_pc + 3'b100),
        .regin2(IF_instr),

        .regout1(ID_pc),
        .regout2(ID_instr)
    );
    RegFile U_RegFile(
        .clk(clk),
        .Writedata(U_Mem2Reg.out),
        .regWr(WB_Ctrl_regWr),
        .writeimport(WB_reg_write_import),
        .readimport1(ID_instr[25:21]),
        .readimport2(ID_instr[20:16]),
        .regfile_out1(ID_reg_out1),
        .regfile_out2(ID_reg_out2)
    );
    Hazard U_Hazard(
        .jump(ID_Ctrl_jump),
        .branch(U_Next_PC.branch),
        .mem2reg(ID_Ctrl_Mem2Reg),
        .IF_Rs(IF_instr[25:21]),
        .IF_Rt(IF_instr[20:16]),
        .ID_Rt(ID_instr[20:16]),
        .hazard(ID_hazard)
    );
    Ctrl U_Ctrl(
        .op(ID_instr[31:26]),
        .funct(ID_instr[5:0]),
        //output

```

```

        .Ctrl_alu(ID_Ctrl_alu),
        .Ctrl_regDst(ID_Ctrl_regDst),
        .Ctrl_aluSrcA(ID_Ctrl_aluSrcA),
        .Ctrl_aluSrcB(ID_Ctrl_aluSrcB),
        .Ctrl_Mem2Reg(ID_Ctrl_Mem2Reg),
        .Ctrl_ext(ID_Ctrl_ext),
        .Ctrl_regWr(ID_Ctrl_regWr),
        .Ctrl_MemWr(ID_Ctrl_MemWr),
        .Ctrl_branch(ID_Ctrl_branch),
        .Ctrl_jump(ID_Ctrl_jump)
    );

```

```

MUX #(32) U_ForwardC(
    .a(ID_reg_out1),
    .b(EX_alu_out),
    .c(ME_alu_out),
    .d(U_Mem2Reg.out),
    .Ctrl(ForwardC)
);

```

```

MUX #(32) U_ForwardD(
    .a(ID_reg_out2),
    .b(EX_alu_out),
    .c(ME_alu_out),
    .d(U_Mem2Reg.out),
    .Ctrl(ForwardD)
);

```

```

Equal U_Equal(
    .input1(U_ForwardC.out),
    .input2(U_ForwardD.out),
    .equal(ID_Condition)
);

```

```

Ext U_Ext(
    .input0(ID_instr[15:0]),
    .op(ID_Ctrl_ext),
    .out(ID_Ext_imm_16)
);

```

```

ID_EX U_IDEX(
    .clk(clk),
    .rst(rst),

    .regin1(ID_reg_out1),
    .regin2(ID_reg_out2),
    .regin3(ID_Ext_imm_16),
    .regin4(ID_instr[25:21]),
    .regin5(ID_instr[20:16]),
    .regin6(ID_instr[15:11]),
    .regin7(ID_instr[10:6]),
    .regdstin(ID_Ctrl_regDst),

```

```

.aluopin(ID_Ctrl_alu),
.alusrcain(ID_Ctrl_aluSrcA),
.alusrcbin(ID_Ctrl_aluSrcB),
.mem2regin(ID_Ctrl_Mem2Reg),
.regwrin(ID_Ctrl_regWr),
.memwrin(ID_Ctrl_MemWr),

.regout1(EX_reg_out1),
.regout2(EX_reg_out2),
.regout3(EX_Ext_imm_16),
.regout4(EX_Rs),
.regout5(EX_Rt),
.regout6(EX_Rd),
.regout7(EX_shamt),
.regdstout(EX_Ctrl_regDst),
.aluopout(EX_Ctrl_alu),
.alusrcout(EX_Ctrl_aluSrcA),
.alusrcbout(EX_Ctrl_aluSrcB),
.mem2regout(EX_Ctrl_Mem2Reg),
.regwrout(EX_Ctrl_regWr),
.memwrout(EX_Ctrl_MemWr)
);
MUX #(5) U_RegDst(
.a(EX_Rt),
.b(EX_Rd),
.Ctrl({1'b0, EX_Ctrl_regDst})
);
MUX #(32) U_ForwardA(
.a(EX_reg_out1),
.b(U_Mem2Reg.out),
.c(ME_alu_out),
.Ctrl(ForwardA)
);
MUX #(32) U_ALUSrcA(
.a(U_ForwardA.out),
.b(32'h00000010), // Lui
.c({27{1'b0}}, EX_shamt),
.Ctrl(EX_Ctrl_aluSrcA)
);
MUX #(32) U_ForwardB(
.a(EX_reg_out2),
.b(U_Mem2Reg.out),
.c(ME_alu_out),
.Ctrl(ForwardB)
);
MUX #(32) U_ALUSrcB(
.a(U_ForwardB.out),
.b(EX_Ext_imm_16),

```

```

        .Ctrl(EX_Ctrl_aluSrcB)
    );
    ALU U_ALU(
        .input1(U_ALUSrcA.out),
        .input2(U_ALUSrcB.out),
        .aluop(EX_Ctrl_alu),
        .out(EX_alu_out)
    );

    EX_ME U_EXME(
        .clk(clk),
        .rst(rst),

        .regin1(EX_alu_out),
        .regin2(U_ForwardB.out),
        .regin3(U_RegDst.out),
        .mem2regin(EX_Ctrl_Mem2Reg),
        .memwrin(EX_Ctrl_MemWr),
        .regwrin(EX_Ctrl_regWr),

        .regout1(ME_alu_out),
        .regout2(ME_mem_write_data),
        .regout3(ME_reg_write_import),
        .mem2regout(ME_Ctrl_Mem2Reg),
        .memwrout(ME_Ctrl_MemWr),
        .regwrout(ME_Ctrl_regWr)
    );
    Mem U_Mem(
        .clk(clk),
        .import(ME_alu_out),
        .write_data(ME_mem_write_data),
        .memWr(ME_Ctrl_MemWr),

        .read_out(ME_Mem_out)
    );
    ME_WB U_MEWB(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .regin1(ME_alu_out),
        .regin2(ME_Mem_out),
        .regin3(ME_reg_write_import),
        .mem2regin(ME_Ctrl_Mem2Reg),
        .regwrin(ME_Ctrl_regWr),

        .regout1(WB_alu_out),
        .regout2(WB_mem_out),
        .regout3(WB_reg_write_import),
        .mem2regout(WB_Ctrl_Mem2Reg),

```

```

        .regwrout(WB_Ctrl_regWr)
    );
    MUX #(32) U_Mem2Reg(
        .a(WB_alu_out),
        .b(WB_mem_out),
        .Ctrl({1'b0,WB_Ctrl_Mem2Reg})
    );

    Forward U_Forward(
        .ID_Rs(ID_instr[25:21]),
        .ID_Rt(ID_instr[20:16]),
        .EX_Rs(EX_Rs),
        .EX_Rt(EX_Rt),
        .EX_writeimport(U_RegDst.out),
        .ME_writeimport(ME_reg_write_import),
        .WB_writeimport(WB_reg_write_import),
        .EXRegWr(EX_Ctrl_regWr),
        .MERegWr(ME_Ctrl_regWr),
        .WBRegWr(WB_Ctrl_regWr),
        .ForwardA(ForwardA),
        .ForwardB(ForwardB),
        .ForwardC(ForwardC),
        .ForwardD(ForwardD)
    );
endmodule //

```

2) 原理说明（此处[跳回](#)）

MIPS 模型机负责的是模块之间的相互接线，除此之外基本没有运算，结合[CPU 总体结构](#)可以更快地理解源码的结构。

2.5. 设计结果分析

2.5.1. 测试文件

```

L0:
    lui $1, 0x1000
    ori $1, $1, 0x2211    # $1 = 0x10002211
    lui $2, 0x1000
    ori $2, $2, 0x4433    # $2 = 0x10004433
    add $3, $2, $1        # $3 = 0x20006644
    sw  $3, 0($0)        # 0($0) = 0x20006644

    lui $4, 0x3000
    ori $4, $4, 0x5566    # $4 = 0x30005566
    sub $5, $3, $4        # $5 = 0xf00010de
    sw  $5, 4($0)        # 4($0) = 0xf00010de

```



```

    lw $6, 0($0)           # $s6 = 0x20006644
    slti $7,$6,0x7fff      # $7 = 0 $6>$5
    beq $7, $0, L2         # goto L2
L1:
    j    L3
L2:
    slt $8, $2, $3         # $2 = 0x10004433 < $3 = 0x20006644, $8 = 1
    bne $8, $0, L1         # $8 = 1, goto L1
L3:
    ori $9, $0, 0x10       # $9 = 0x00000010
    sll $10, $9, 5         # $10 = 0x00000200
    srl $11, $10, 4        # $11 = 0x00000020

    ori $13, $0, 0x1234    # $13 = 0x1234
    ori $14, $0, 0xff      # $13 = 0xff
    and $15, $13, $14      # $15 = 0x34
    lui $16, 0xffff        # $17 = 0xffff0000
    or  $17, $13, $16      # $17 = 0xffff1234

    addu $18, $2, $1       # $18 = 10004433 + 10002211 = 0x20006644
    subu $19, $3, $4       # $19 = 20006644 - 30005566 = 0xf00010de
    lw $20, 0($0)         # $20 = 0x20006644
    sw $20, 8($0)         # 8($0) = 0x20006644
    addi $21,$20, 0x1000   # $21 = 0x20007644
    addi $22,$20, -0x1000 # $22 = 0x20005644
    j    L0

```

2.5.2. 测试机器码

```

3c011000
34212211
3c021000
34424433
00411820
ac030000
3c043000
34845566
00642822
ac050004
8c060000
28c77fff
10e00001
08000c10
0043402a
1500fffd
34090010
00095140
000a5902
340d1234

```

```
340e00ff
01ae7824
3c10ffff
01b08825
00419021
00649823
8c140000
ac140008
22951000
2296f000
08000c00
```

2.5.3. 测试结果分析

测试结果分析主要由指令构成，因为需要分析的指令太多，所以并没有选择所有的指令，而选择了具有难度的几块指令进行比较详细的解释，这样其他的指令也不会有很多的问题，甚至可以说相当简单。

此处更多会考虑数据转发和控制冒险，分别关注于 **ALU** 是否获得了正确的数和是否进行了正确的 **PC** 修改。

2.5.3.1. 简单的数据转发

指令如下：

```
L0:
    lui $1, 0x1000
    ori $1, $1, 0x2211    # $1 = 0x10002211
```

对应的 modelsim 仿真图如下：

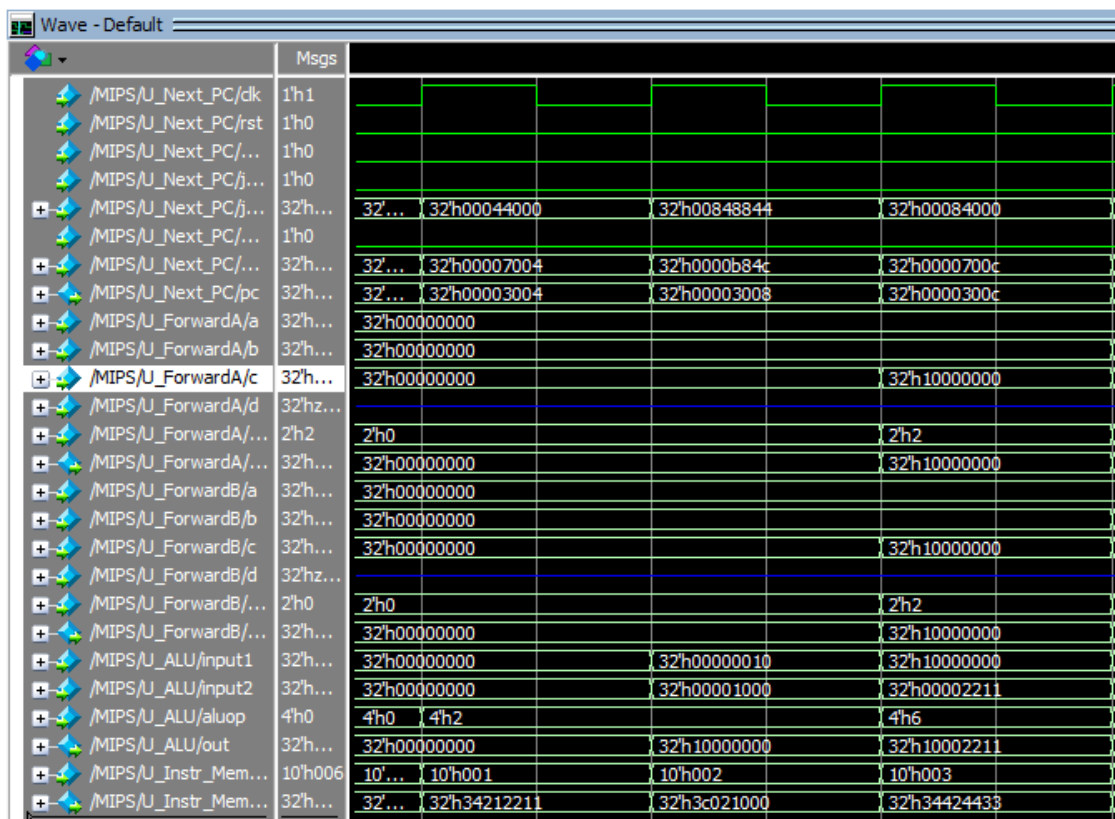


图 2-5-1 简单的数据转发的仿真图

当 ALU 处在 `ori $1, $1, 0x2211` 指令时，`lui` 处理结果已经抵达 ME 级，因此需要从数据转发单元直接从此处转发出数据。从仿真图可以看出，ALU 此处输出正确，通过转发单元，`input1` 得到了正确的输入，因而进行了正确的运算。

此处并没有对于其他的内容进行太多的解释，因为从 [CPU 总体结构](#) 可以看出，大部分数据流都是顺着 `IF → ID → EX → ME → WB` 进行流动的，因此只需要观察需要回头的数据流动即可。

2.5.3.2. 复杂的数据转发-negedge 的重要性

指令如下：

```
ori $1, $1, 0x2211    # $1 = 0x10002211
lui $2, 0x1000
ori $2, $2, 0x4433    # $2 = 0x10004433
add $3, $2, $1        # $3 = 0x20006644
```

对应的 modelsim 仿真图如下：

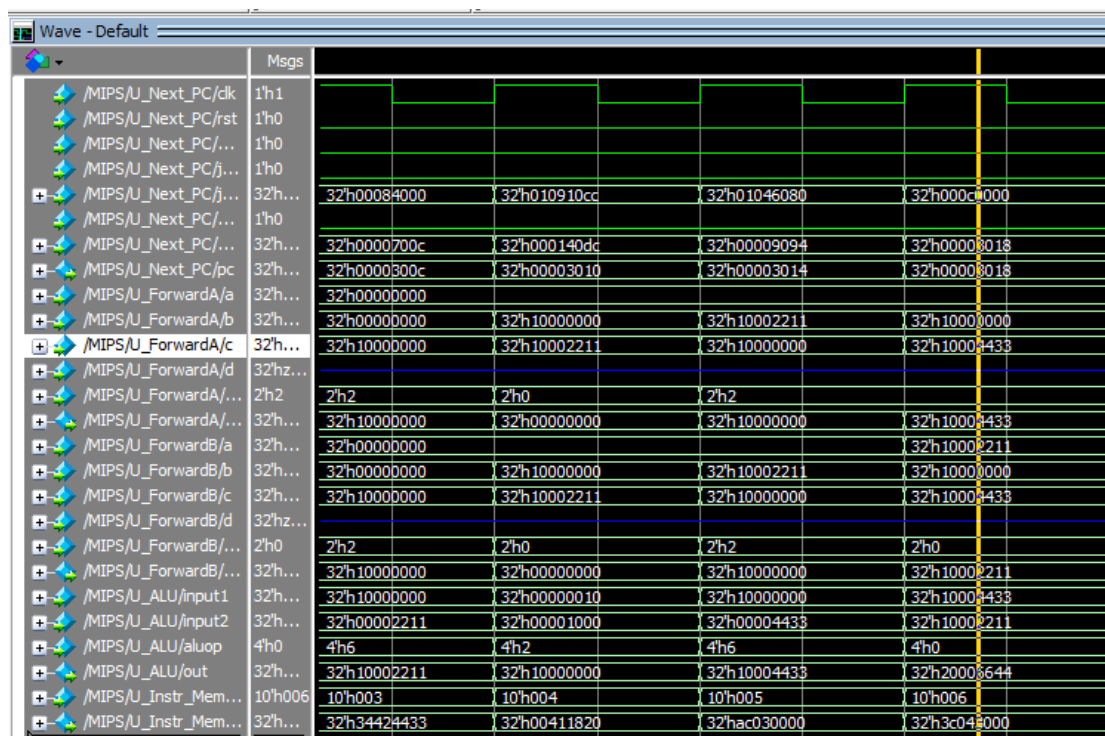


图 2-5-2 复杂的数据转发的仿真图

这里非常容易出现这个问题，这里也会对于[寄存器组 \(RegFile\)](#)里面提出的进行详细的解释。也是 `negedge` 出现的最核心原因。

理论上需要回头的数据是 `$1` 和 `$2`，在第一条 `lui` 指令只需要进行正常的处理；在 `ori` 指令中需要将 `$2` 从 ME 级转发回 EX 级；在 `add` 中需要将 `$2` 从 ME 级转发回 EX，并且将 `$1` 从寄存器中重新读取。虽然 `$2` 在 WB 级中也有数据，但是这不是最新的，因此不需要过多考虑，而且这也不是核心问题。

核心问题在于，`$1` 此时刚好从 WB 出来写入寄存器，如果写入信号是和 ID/EX 一样的 `posedge`，那么会导致 ID/EX 获得的寄存器值不是最新（时序电路的特点），从而导致计算错误。因此写入信号必须在 ID/EX 获得数据之前写入，而一个巧妙的方法是 `negedge` 时写入，正好卡在 ME/WB 的 `posedge` 和 ID/EX 的 `posedge` 之间。

从仿真结果可以看出，ALU 在最后的 `add` 指令中获得了正确的 `$1` 值，这个值从 ForwardB 的 0 号选择端口输出，也是我们期望的数据流动。

2.5.3.3. 指令 `lw` 的冒险

指令如下：

```
sw $5, 4($0)      # 4($0) = 0xf00010de
lw $6, 0($0)      # $s6 = 0x20006644
```

```
slti $7,$6,0x7fff    # $7 = 0 $6>$5
```

对应的仿真图如下:

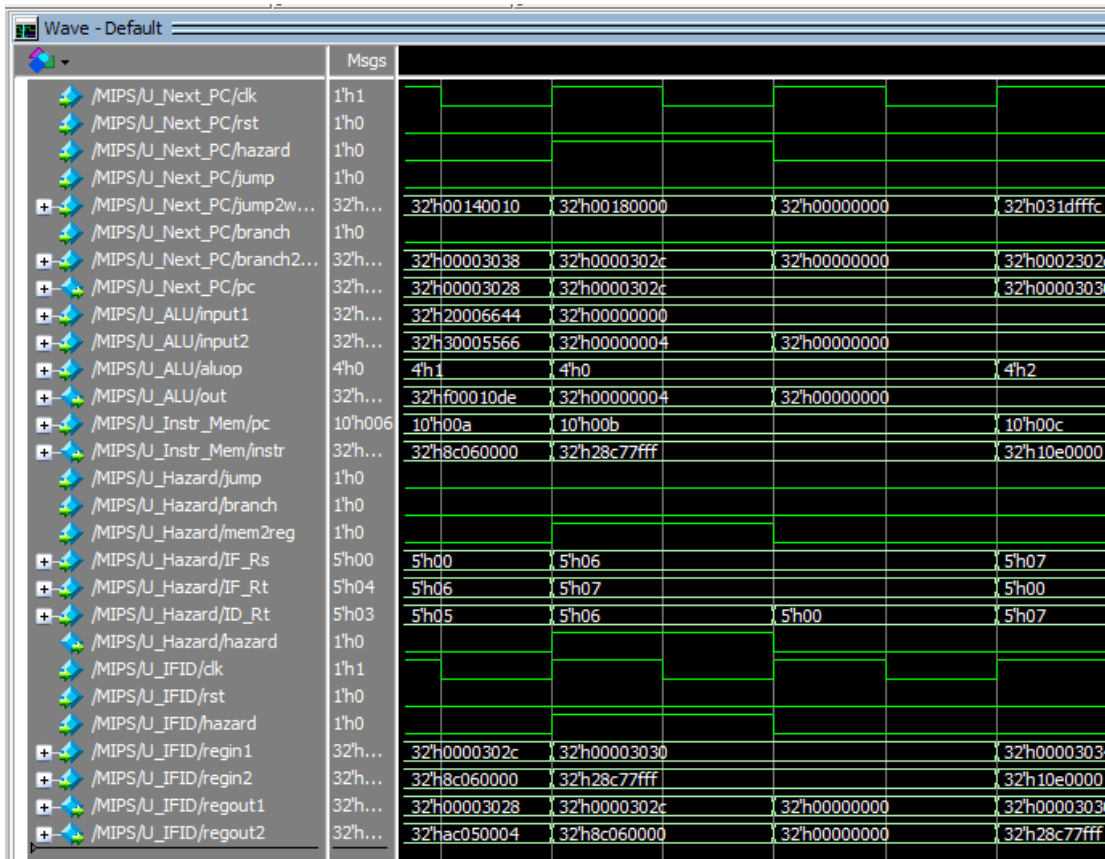


图 2-5-3 1w 冒险的仿真图

注意到这里的仿真和之前的输出信息不一样，因为这里不主要关注获得的数据是否正确，而更需要关注 PC 的跳转是否有问题。

理论上这里需要进行一次冒险,让 PC 暂停+4 一次。在 ALU 进行 sw 运算时, ID 级正在处理 lw 指令, 由于除了寄存器写入都不需要 clk, 因此 hazard 立即变成高电平; 经过一个 clk 之后 ID 的内容清空, EX 继续处理 lw 指令, 还需要 ME 和 WB 才能从寄存器中获得正确的值。

实际上在上一部分指令中我们将写入信号修改成了 `negedge`，因此在 `slti` 在刚进入 ID 级时，此时刚经过 `posedge`，读取了错误的值，但是在下一个 `posedge` 之前寄存器已经写入了新的内容，因此可以将正确的值送到 EX。

从仿真图来看，`lw` 产生了正确的冒险，这是因为 `ID_Rt==IF_Rs`，并且因为 `mem2reg==1`。在产生 hazard 之后一个 `clk`，寄存器确实清空了，此时 EX 级正在处理 `lw`。之后也确实如同分析一样获得了正确的值，程序给出了正确的结果。

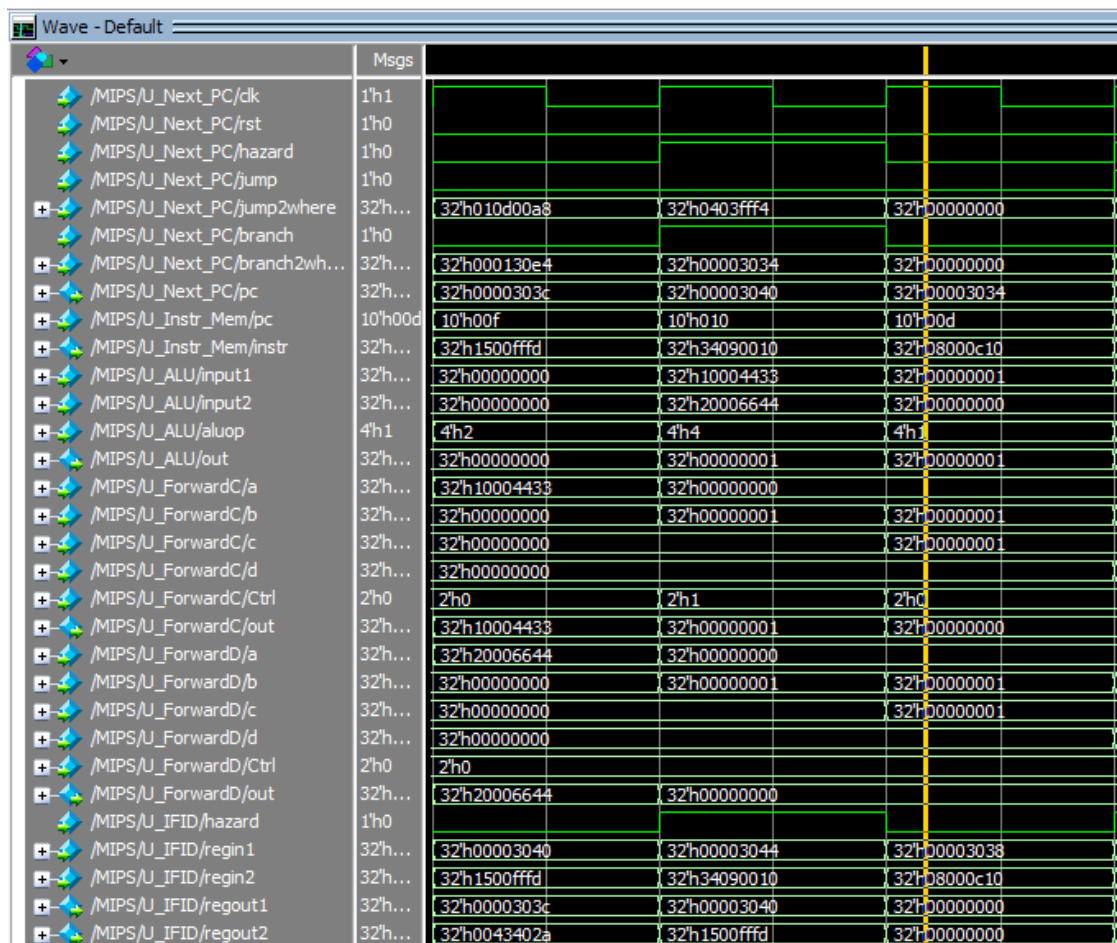


图 2-5-4 指令 j/beq/bne 的冒险的仿真图-2

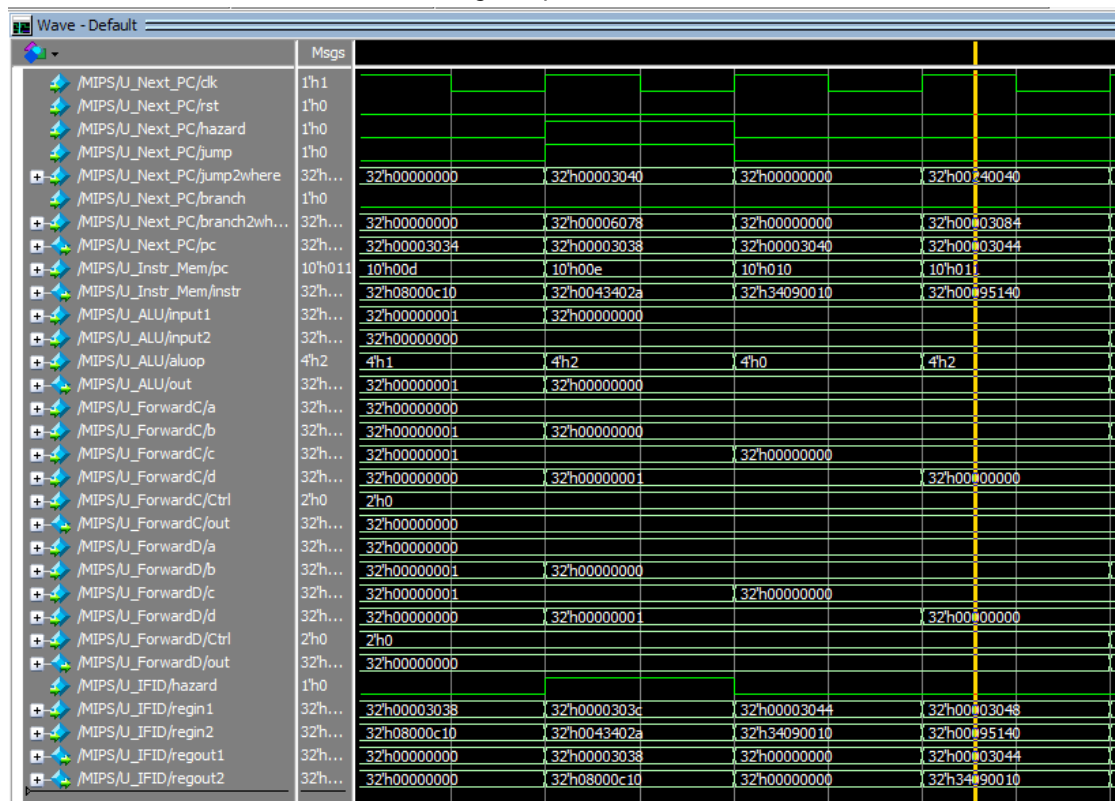


图 2-5-4 指令 j/beq/bne 的冒险的仿真图-3

此处设计程序的连续跳转，也是一个相当难得点，我在调试的时候发现了一个 IF_ID 寄存器的错误才得以输出正确的结果，这个错误就是漏了

```
.regin1(IF_pc + 3'b100),
```

的+4。具体原因会沿着指令分析一一解释清楚。

在 ALU 的 `slti` 运算的同时，`beq` 需要 EX 级的 \$7 才能获得正确的结果。此处转发需要转发到 ForwardC，之后和 \$0 读取出的 0 进入 Equal 进行比较，结果使 hazard 为 1 从而产生阻塞。阻塞时发生跳转，指令跳转到 0x3038 处，ID_IF 清空，之后正常读取。

之后 ALU 进行了一次 `slt` 运算，同时 ID 发现了 `bne` 需要跳转，于是进行了同样的操作。最后等正常恢复读取之后立即读取到 `j`，在 IF 级什么都不会发生，但是等到 ID 级就会产生和之前类似的效果。

由于在处理 `beq` 时，所有的写入开关都没有打开，因此 `beq` 在抵达 EX, ME, WB 之后虽然进行了很多的运算的，但是实际上什么都没有发生。

以上只是大致的分析应该发生什么，接下来结合仿真图进行更具体的分析。

从第一张仿真图(`beq`)可以看出，确实和大致分析的一样，但是有个细节确实值得注意：PC 从 0x3030 跳转到 0x3034 之后才会跳转到 0x3038。实际上，在从 0x3030 变成 0x3034 的时候，hazard=1，这意味着清空指令还没有生效，并且依照 PC 需要 clk 的特点，在需要分支/跳转/阻塞发生的时候，需要延后一个 clk 才能将变化实施，这才有了似乎没有跳转的假象。后续将会证明这个假设是正确的。

在阻塞发生之后(hazard=1 之后的一个 clk)，ID 指令清空一次，此时 IF 已经读取到新的指令 `slt`，在下个周期进入 ID，这确实做到了阻塞一次。在 `slt` 进入 EX 级的时候也发生了类似的跳转，观察 PC 的变化：0x303c->0x3040->0x3034，对照 mars 可以很明显的发现前面的解释是正确的，0x3034 对应了 `j` 指令。指令 `j` 发生的时候也是类似，0x3034->0x3038->0x3040，这也是我们期望发生的。

整个过程中，产生了 \$7, \$8 两个寄存器需要写入，实际上由于我们将跳转放在 ID 级，之后的运算完全不受影响，该写入就写入。

2.6. FPGA 开发板测试

2.6.1. FPGA 开发板介绍及照片

Artix®-7 器件在单个成本优化的 FPGA 中提供了最高性能功耗比结构、收发器线速、DSP 处理能力以及 AMS 集成。包含 MicroBlaze™软处理器和 1,066Mb/s DDR3 技术支持，此系列为各类成本功耗敏感型应用提供最大价值，包括软件定义无线电、机器视觉照相以及低端无线回传。

Artix-7 FPGA 产品列表

XC7A12T	XC7A15T	XC7A25T	XC7A35T	XC7A50T	XC7A75T	XC7A100T
XC7A200T						

COMPARE	↺	XC7A75T	XC7A100T	XC7A200T	↻
逻辑单元		75,520	101,440	215,360	
DSP Slice		180	240	740	
存储器		3,780	4,860	13,140	
GTP 6.6Gb/s 收发器		8	8	16	
I/O 引脚		300	300	14,500	

图 2-6-1 artix-7 FPGA 的图片介绍(xc7a100t)


2.6.2. 测试显示方案

由于是单周期的实验，所以我们只需要证明 PC 流动完全没有问题，之后证明最后结果正确即可。

为了方便计算，我将输出的 PC 更改为第几条指令，也为了方便证明结果正确，最后的输出数据是按照内存单元 0-4(words)循环滚动，之后的 asm 文件也显示了这一点：0-4(words)是存放数据的内存地址号。

2.6.3. 连接开关、灯泡和七段显示管

2.6.3.1. 连接框架(Verilog 文件连接方式)

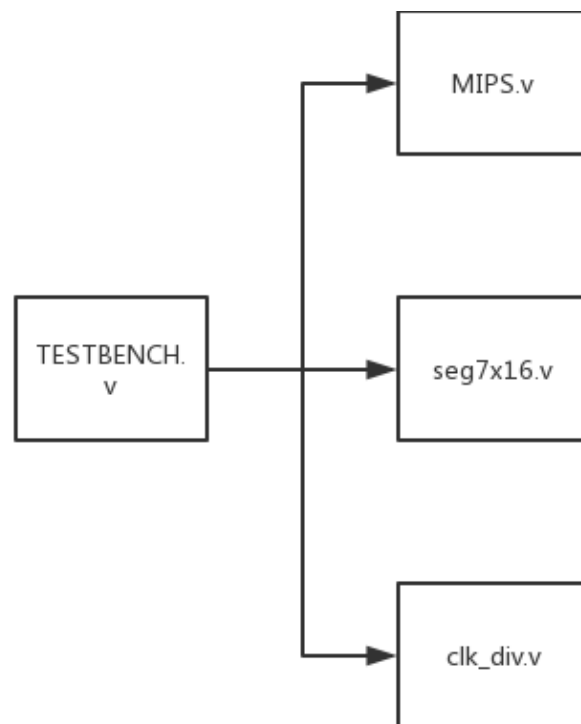

2.6.3.2. 文件 TESTBENCH.v

```
`include "seg7x16.v"
`include "clk_div.v"
`include "MIPS.v"
module TESTBENCH(
    input clk,
    input rst,
    input[15:0] sw_i,
    output[15:0] led_o,
    output[7:0] o_seg,
    output[7:0] o_sel
);
    wire clk_display = clk;
    wire clk_CPU;
    wire rst_CPU = ~rst;
    reg[31:0] clk_cnt;
    wire[31:0] display_data;

    initial begin
        clk_cnt = 0;
    end

    always @(posedge rst_CPU) begin
```

```

        clk_cnt = 0;
    end
    always @(posedge clk_CPU) begin
        clk_cnt = clk_cnt + 1;
        if(clk_cnt >= 3072)begin
            $finish;
        end
    end
end

MIPS U_MIPS(
    .clk(clk_CPU),
    .rst(rst_CPU),
    .Ctrl_out(led_o),
    .display_data(display_data)
);

clk_div U_clk_div(
    .clk_dis(clk_display),
    .rst(rst_CPU),
    .sw(sw_i),
    .clk_CPU(clk_CPU)
);

seg7x16 U_seg7x16(
    .clk(clk_display),
    .rst(rst_CPU),
    .i_data(display_data),
    .o_seg(o_seg),
    .o_sel(o_sel)
);
endmodule // TESTBENCH

```

2.6.3.3. 文件 clk_div.v

```

//`timescale 1ns / 1ps
module clk_div (
    input clk_dis,
    input rst,
    input[15:0] sw,
    output clk_CPU
);
    reg[31:0] clkdiv;
    always @ (posedge clk_dis or posedge rst)
        begin
            clkdiv <= (rst) ? 0 : clkdiv + 1'b1;
/*
            if (rst)
                clkdiv <= 0;
            else
                clkdiv <= clkdiv + 1'b1;*/
        end
endmodule

```

```

        end

        //sw_15:29->5.3687
        //sw_14:28->2.6844
        //sw_13:27->1.3422
        //sw_12:26->0.6711
        //sw_11:25->0.3355
        //sw_10:24->0.1678
        assign clk_CPU=(sw[15]) ? clkdiv[29] :
            (sw[14]) ? clkdiv[28] :
            (sw[13]) ? clkdiv[27] :
            (sw[12]) ? clkdiv[26] :
            (sw[11]) ? clkdiv[25] :
            (sw[10]) ? clkdiv[24] : clkdiv[19];

    endmodule

```

2.6.3.4. 文件 seg7x16.v

```

//`timescale 1ns / 1ps
module seg7x16(
    input clk,
    input rst,
    input [31:0] i_data,
    output [7:0] o_seg,
    output [7:0] o_sel
);

    reg [14:0] cnt;
    always @ (posedge clk, posedge rst)
    if (rst)
        cnt <= 0;
    else
        cnt <= cnt + 1'b1;

    wire seg7_clk = cnt[14];

    reg [2:0] seg7_addr;

    always @ (posedge seg7_clk, posedge rst)
    if(rst)
        seg7_addr <= 0;
    else
        seg7_addr <= seg7_addr + 1'b1;

    reg [7:0] o_sel_r;

    always @ (*)
    case(seg7_addr)

```

```

        7 : o_sel_r = 8'b01111111;
        6 : o_sel_r = 8'b10111111;
        5 : o_sel_r = 8'b11011111;
        4 : o_sel_r = 8'b11101111;
        3 : o_sel_r = 8'b11110111;
        2 : o_sel_r = 8'b11111011;
        1 : o_sel_r = 8'b11111101;
        0 : o_sel_r = 8'b11111110;
    endcase

    reg [31:0] i_data_store;
    always @ (posedge clk, posedge rst)
        if(rst)
            i_data_store <= 0;
        else
            i_data_store <= i_data;

    reg [7:0] seg_data_r;
    always @ (*)
        case(seg7_addr)
            0 : seg_data_r = i_data_store[3:0];
            1 : seg_data_r = i_data_store[7:4];
            2 : seg_data_r = i_data_store[11:8];
            3 : seg_data_r = i_data_store[15:12];
            4 : seg_data_r = i_data_store[19:16];
            5 : seg_data_r = i_data_store[23:20];
            6 : seg_data_r = i_data_store[27:24];
            7 : seg_data_r = i_data_store[31:28];
        endcase

    reg [7:0] o_seg_r;
    always @ (posedge clk, posedge rst)
        if(rst)
            o_seg_r <= 8'hff;
        else
            case(seg_data_r)
                4'h0 : o_seg_r <= 8'hC0;
                4'h1 : o_seg_r <= 8'hF9;
                4'h2 : o_seg_r <= 8'hA4;
                4'h3 : o_seg_r <= 8'hB0;
                4'h4 : o_seg_r <= 8'h99;
                4'h5 : o_seg_r <= 8'h92;
                4'h6 : o_seg_r <= 8'h82;
                4'h7 : o_seg_r <= 8'hF8;
                4'h8 : o_seg_r <= 8'h80;
                4'h9 : o_seg_r <= 8'h90;
                4'hA : o_seg_r <= 8'h88;
                4'hB : o_seg_r <= 8'h83;
            endcase

```

```

        4'hC : o_seg_r <= 8'hC6;
        4'hD : o_seg_r <= 8'hA1;
        4'hE : o_seg_r <= 8'h86;
        4'hF : o_seg_r <= 8'h8E;
    endcase

    assign o_sel = o_sel_r;
    assign o_seg = o_seg_r;

endmodule

```

2.6.3.5. 文件 icf.xdc

```

# Clock signal
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 100.00 -waveform {0 50}
[get_ports {clk}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN C12     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ rst }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetrn

# 7seg
set_property -dict { PACKAGE_PIN T10     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_seg[0] }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca
set_property -dict { PACKAGE_PIN R10     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_seg[1] }]; #IO_25_14 Sch=cb
set_property -dict { PACKAGE_PIN K16     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_seg[2] }]; #IO_25_15 Sch=cc
set_property -dict { PACKAGE_PIN K13     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_seg[3] }]; #IO_L7P_T2_A26_15 Sch=cd
set_property -dict { PACKAGE_PIN P15     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_seg[4] }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce
set_property -dict { PACKAGE_PIN T11     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_seg[5] }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf
set_property -dict { PACKAGE_PIN L18     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_seg[6] }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg
set_property -dict { PACKAGE_PIN H15     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_seg[7] }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

set_property -dict { PACKAGE_PIN J17     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_sel[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J18     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_sel[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T9      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_sel[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J14     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_sel[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN P14     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_sel[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

```

```

set_property -dict { PACKAGE_PIN T14    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_sel[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]
set_property -dict { PACKAGE_PIN K2     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_sel[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U13    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ o_sel[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

# Switches
set_property -dict { PACKAGE_PIN J15    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN L16    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN M13    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R15    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R17    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T18    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U18    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[6] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R13    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T8     IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports
{ sw_i[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U8     IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports
{ sw_i[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R16    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T13    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]
set_property -dict { PACKAGE_PIN H6     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U12    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U11    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[14] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V10    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ sw_i[15] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

# LEDs
set_property -dict { PACKAGE_PIN H17    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN K15    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN J13    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

```

```

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R18    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V17    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U17    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U16    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V16    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T15    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U14    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T16    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CS0_B_14 Sch=led[11]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V15    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V14    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V12    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V11    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports
{ led_o[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets rst_IBUF]

```

注意最后一行是我自行添加的，因为在编译时 **vivado** 产生了一个错误，错误提示添加一行，并且提示了内容为最后一行的内容。建议编译时优先去掉最后一行编译，针对报错情况单独处理。

如果替换了 **TESTBENCH.v** 的变量名，那么这里的变量名也会替换，建议 **Ctrl+H** 全局替换。

2.6.3.6. 文件 Bubble_sort.asm

```

LOAD:   lui $1,0x1000
        ori $1,$1,0x1008
        sw $1,0($0)
        xori $1,$1,0xA
        sw $1,4($0)
        xori $1,$1,0x7
        sw $1,12($0)

        lui $1,0x8000
        ori $1,$1,0x1001

```



```

        sw $1,8($0)
        xori $1,$1,0x1
        sw $1,16($0)
        #xor $9,$9,$9
        andi $9,$9,0
        ori $9,$9,0x14      # length=max_I=$9=20
        #xor $10,$10,$10
        andi $10,$10,0
        ori $10,$10,0x10    #max_J=$10=20-i-4

        andi $11,$11,0
        #xor $11,$11,$11    # i=$11
I_LOOP: slt $1,$11,$9      # i<length
        beq $1,$0,END
        andi $12,$12,0
        #xor $12,$12,$12    # j=$12

J_LOOP: slt $1,$12,$10
        beq $1,$0,END_I
        #for-loop
        lw $2,0($12)
        lw $3,4($12)
        slt $1,$2,$3      # if a[i]<a[j]
        beq $1,$0,SWAP
        sw $2,0($12)
        sw $3,4($12)
        j END_J

SWAP:   sw $2,4($12)
        sw $3,0($12)

END_J:  addi $12,$12,4
        j J_LOOP

END_I:  addi $11,$11,4
        addi $10,$10,-4
        j I_LOOP

END:

```

2.6.3.7. 文件 Test_6_Instr.coe

本文件虽然是最初实验的文件名，但是内容是排序代码。如果有问题可以参照 [2.6.3.6](#) 的 asm 代码进行查验。

```

memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
3c011000,

```

```
34211008,  
ac010000,  
3821000a,  
ac010004,  
38210007,  
ac01000c,  
3c018000,  
34211001,  
ac010008,  
38210001,  
ac010010,  
31290000,  
35290014,  
314a0000,  
354a0010,  
316b0000,  
0169082a,  
10200011,  
318c0000,  
018a082a,  
1020000b,  
8d820000,  
8d830004,  
0043082a,  
10200003,  
ad820000,  
ad830004,  
08000c1f,  
ad820004,  
ad830000,  
218c0004,  
08000c14,  
216b0004,  
214afffc,  
08000c11;
```



2.6.4. 实验成果


如果替换了 TESTBENCH.v 的变量名，那么这里的变量名也会替换，建议 Ctrl+H 全局替换。

实验成果见如下照片，照片仅是从视频中截取下来的，具体视频详见：


<https://1drv.ms/v/s!AgfTt2-0u-8j6hhjbC69a0F1R1xd>。


1) PC 被稍作修改成了第几条指令。

  

 


2) 调整速度:

 

 

3) 排序完成之后循环显示排序结果。

 

3. 参考文献

- [1] David A. Patterson, John L. Hennessy. Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface. fifth edition, Morgan Kaufmann, 2013
- [2] Missouri State University, MARS <http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/>

教师评语评分

评语：

评分：_____

评阅人：

年 月 日